

# Chapter 7

## 数字系统设计（同步）

# 目录

1

**同步数字系统结构**

2

**总线结构**

3

**简单处理器**

4

**设计思想**

5


**串口收发器设计**

# 数字系统的概念

- 数字系统按照功能分为数据处理电路和控制电路。


存储、传输、组合、处理“数据”

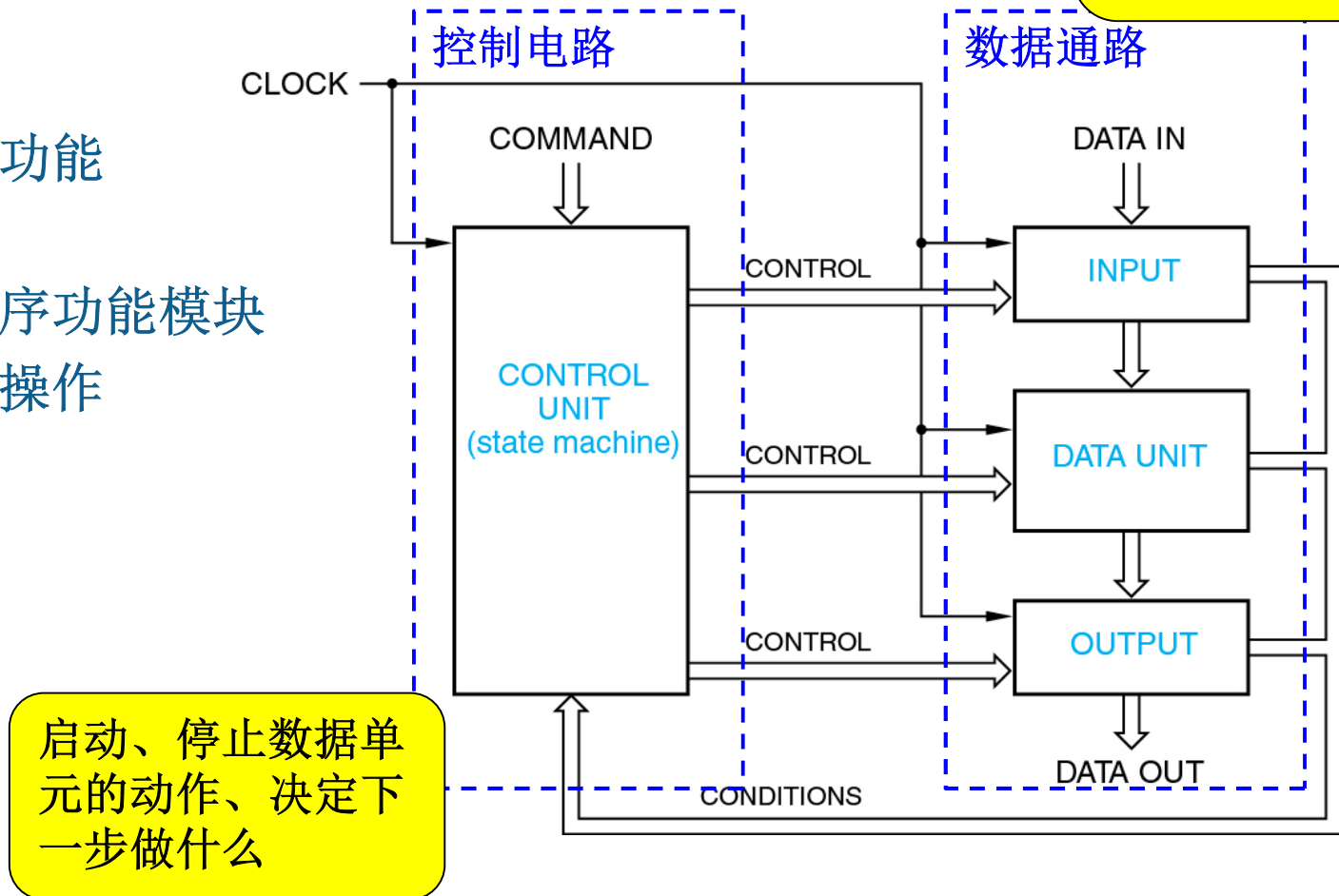- 数据通路
  - 组合型功能
  - 寄存器
  - 特定时序功能模块
  - 存储器操作
- 控制部件
  - 状态机



# 同步系统的时序


- 同步系统的关键特点：所有电路单元使用同一个时钟信号

 


- 时序特点：
  - 时钟沿之后，控制单元的状态和数据单元的寄存器输出有效
  - 经过一个组合逻辑延迟，FSM的Moore输出有效，给数据单元用于控制
  - 时钟周期后期，数据单元输出有效，送给控制单元
  - 时钟周期末，状态机的次态逻辑结果有效；数据单元运算结果被载入到数据单元寄存器
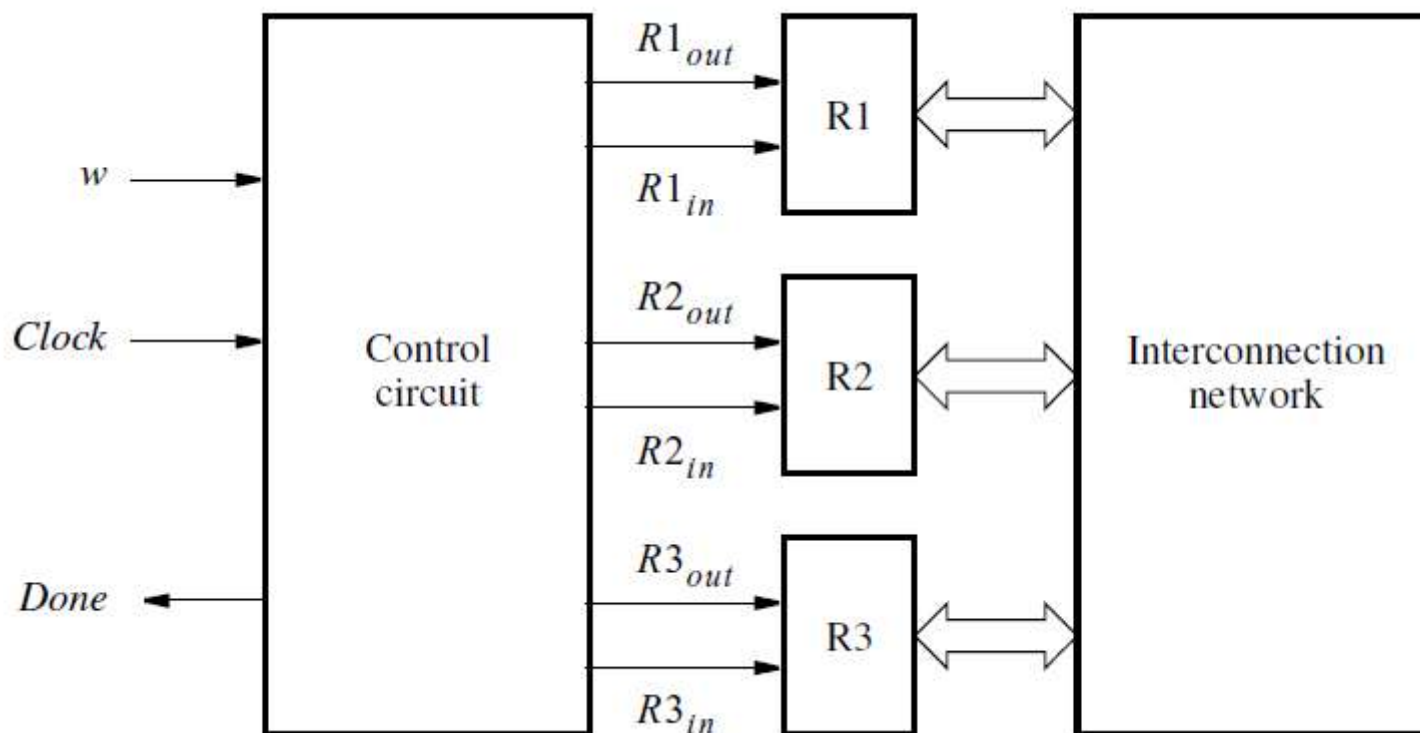
# 数字系统例： 数据交换网络控制器


- 当 $w=1$ 时, 交换R1和R2的内容; 交换完成后,  $done=1$ 。



# 模型一：组合逻辑与存储电路模型

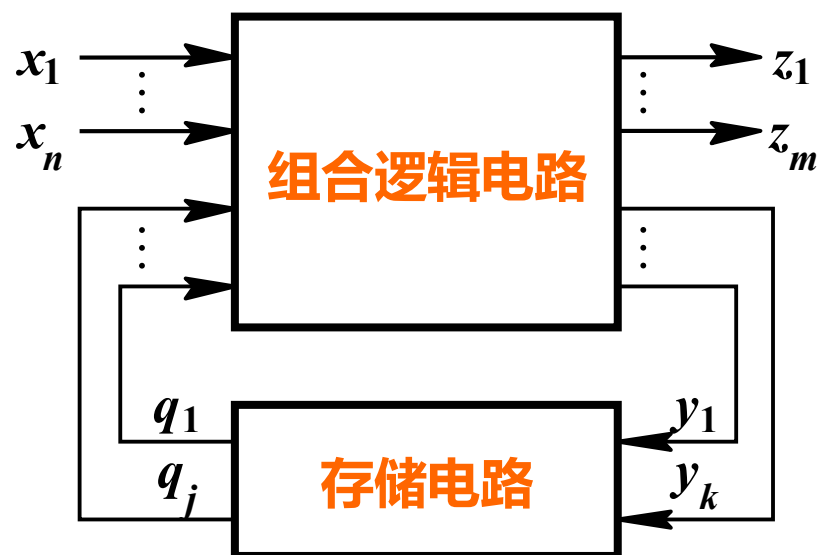


## 模型二：数据通路与控制电路

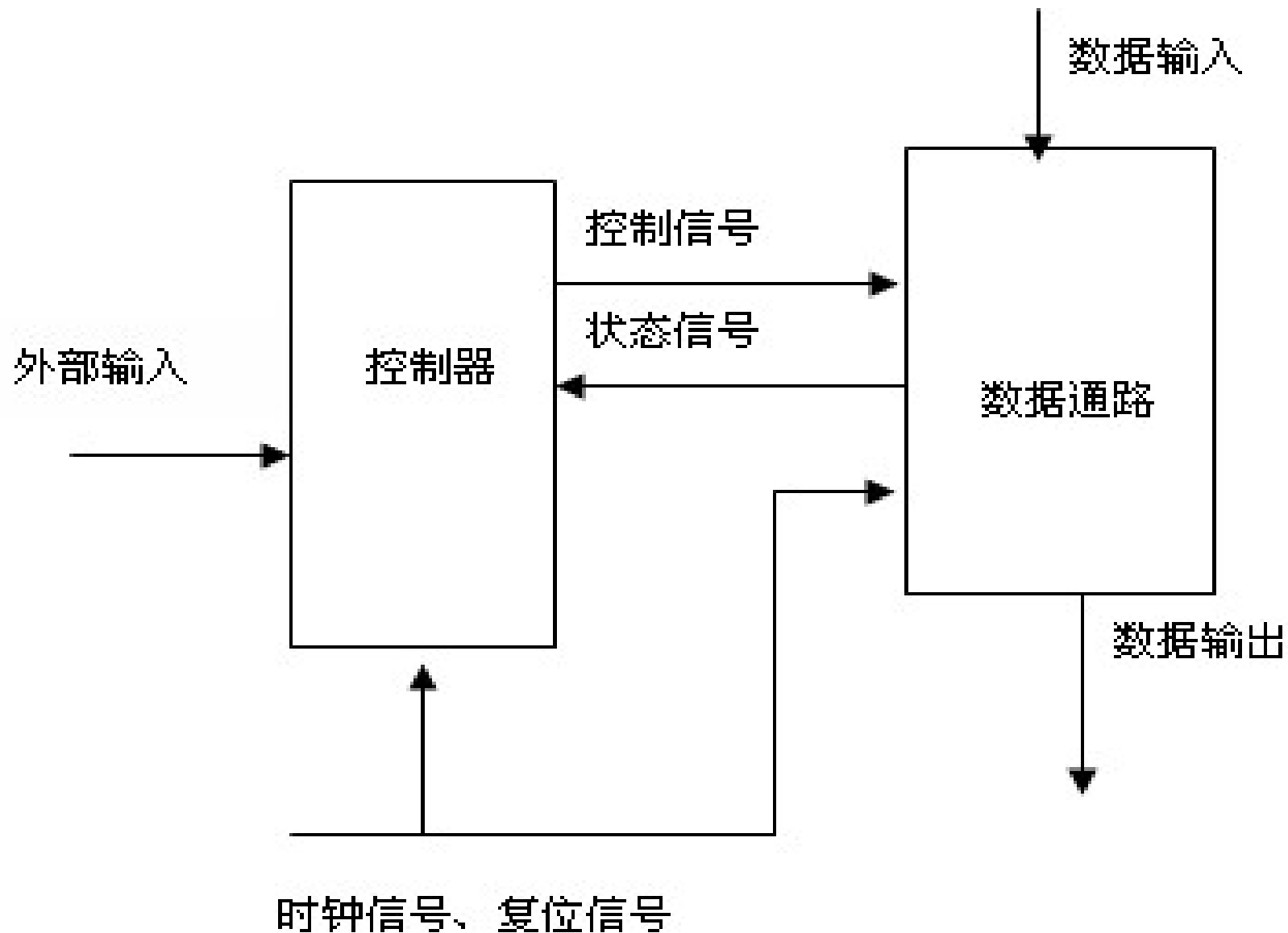

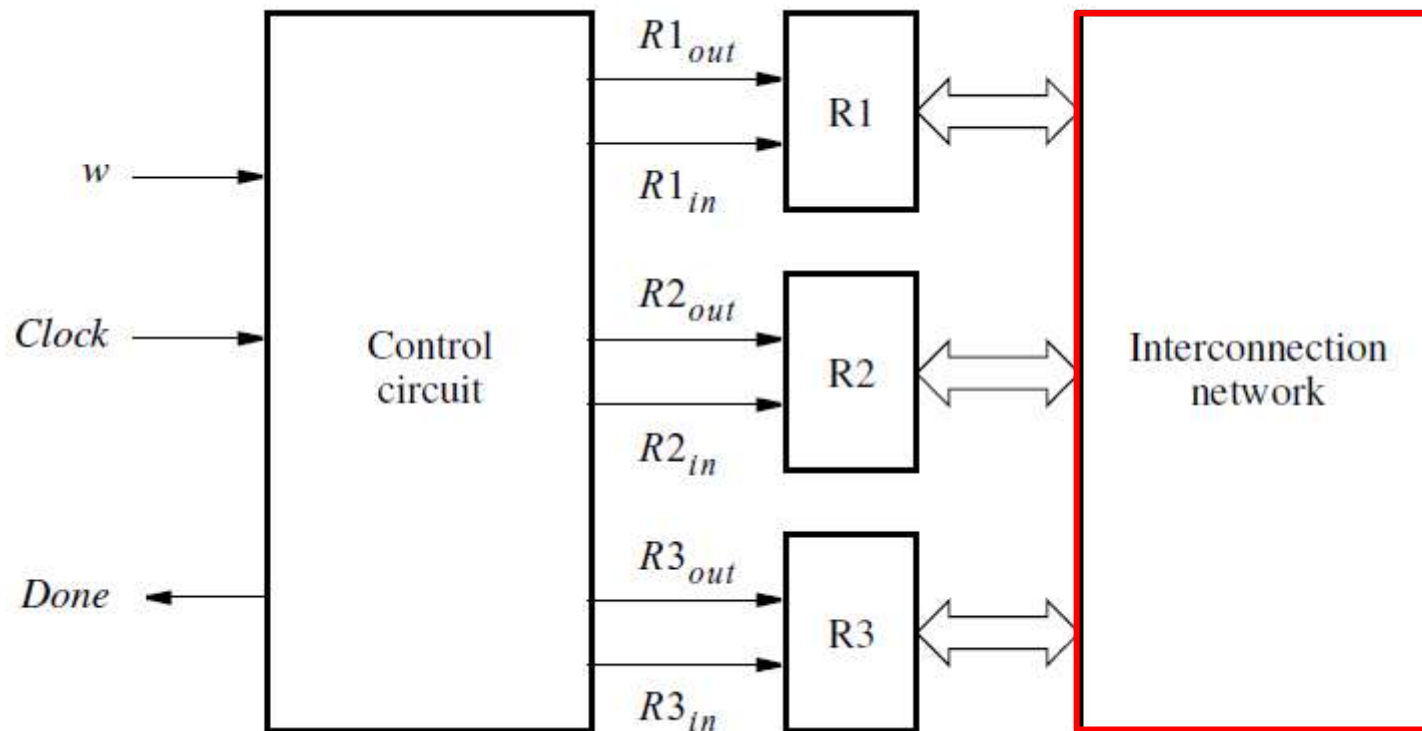
## 例2： 数据交换网络控制器

- 当 $w=1$ 时, 交换R1和R2的内容; 交换完成后,  $done=1$ 。





## 状态机应用：数据流动控制

 

**问题：** 如何准确实现数据在各个寄存器、逻辑电路中的流动控制？比如：如何实现寄存器C的值准确存入到寄存器A中？

# 目录

1

**同步数字系统结构**

2

**总线结构**

3

**简单处理器**

4

**设计思想**

5

**串口收发器设计**

# 总线



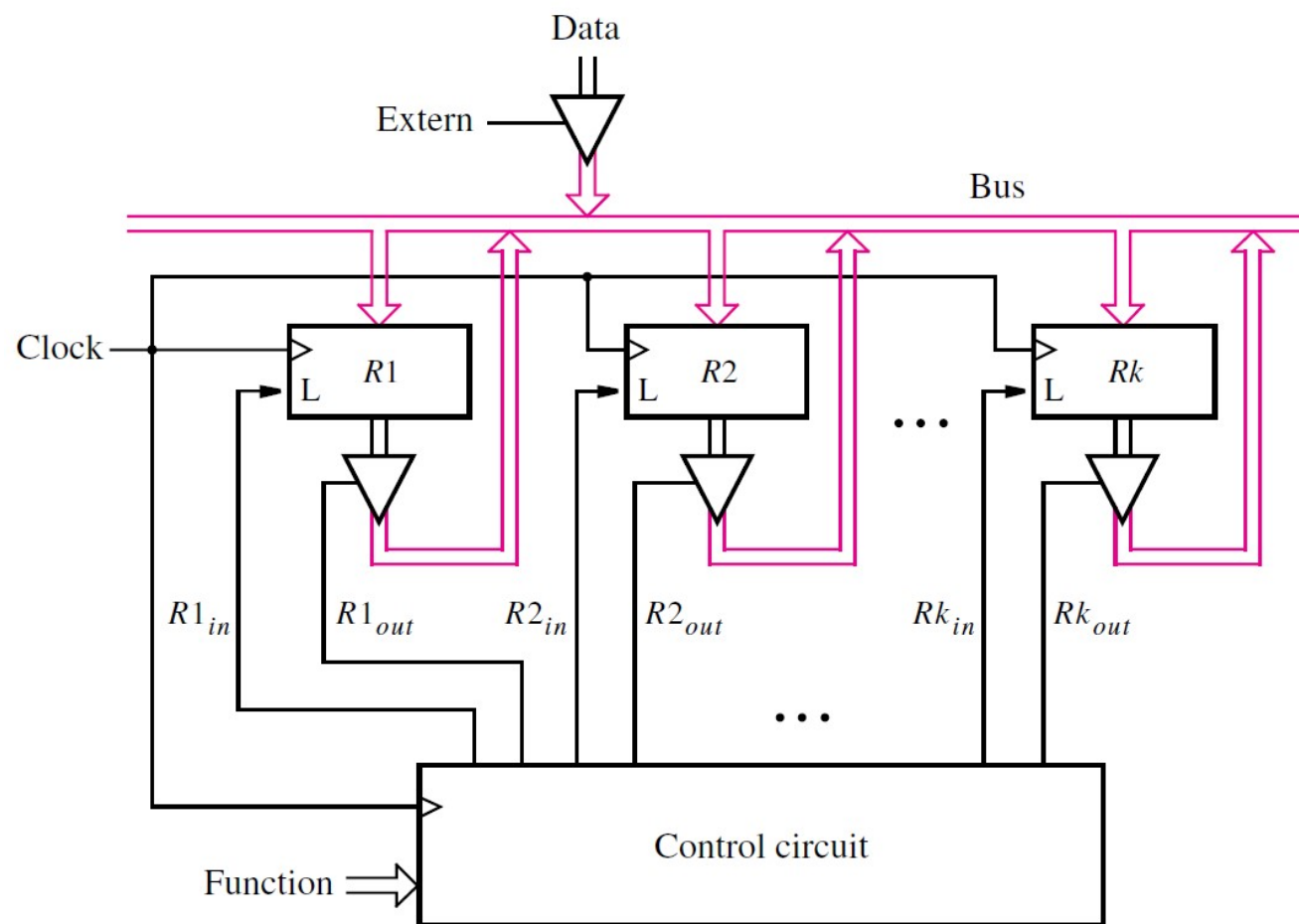


Figure 7.2. A digital system with  $k$  registers.

# 三态缓冲器

 

(a) Symbol

 

(b) Equivalent circuit

$e$	$w$	$f$
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

(c) Truth table

Figure 7.1. Tri-state driver.

# 基于三态缓冲器的总线

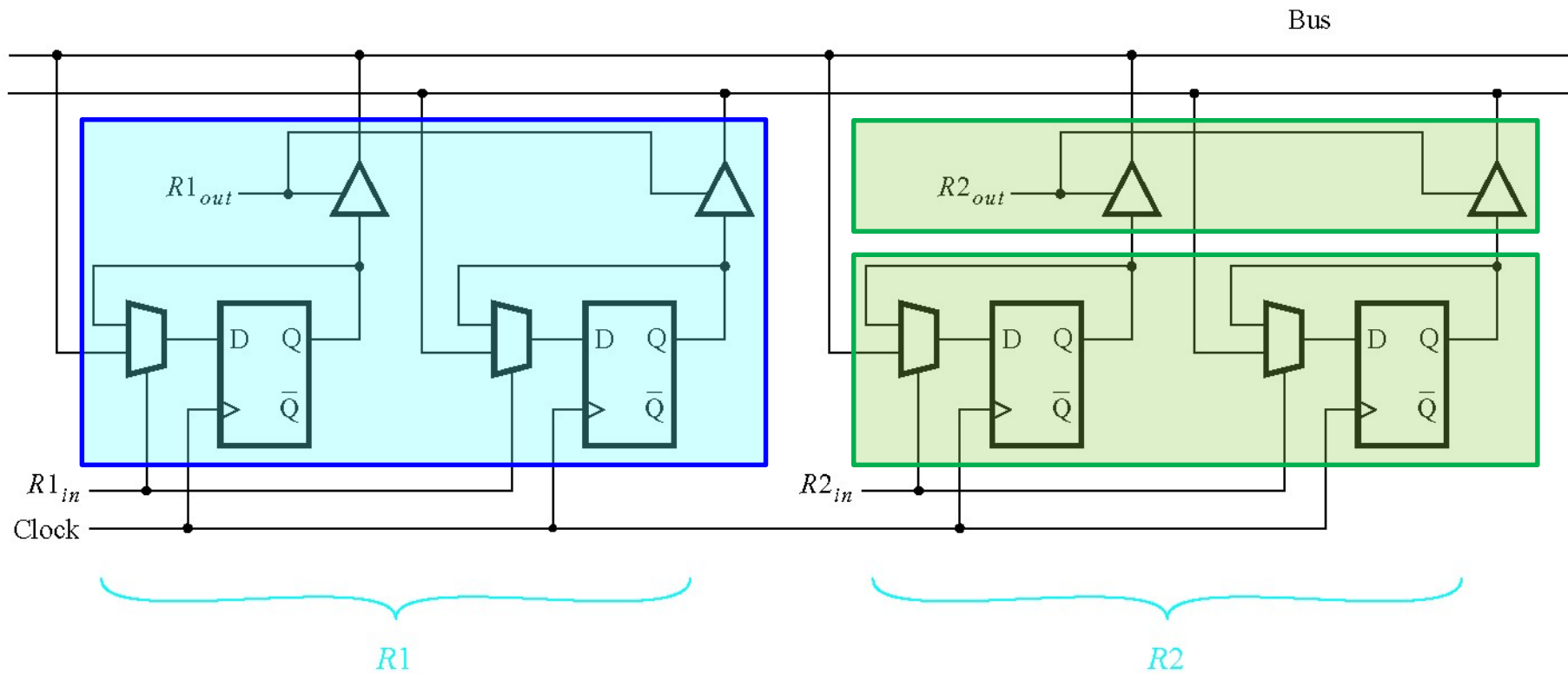


Figure 7.3. Details for connecting registers to a bus.

# 基于多路选择器的总线

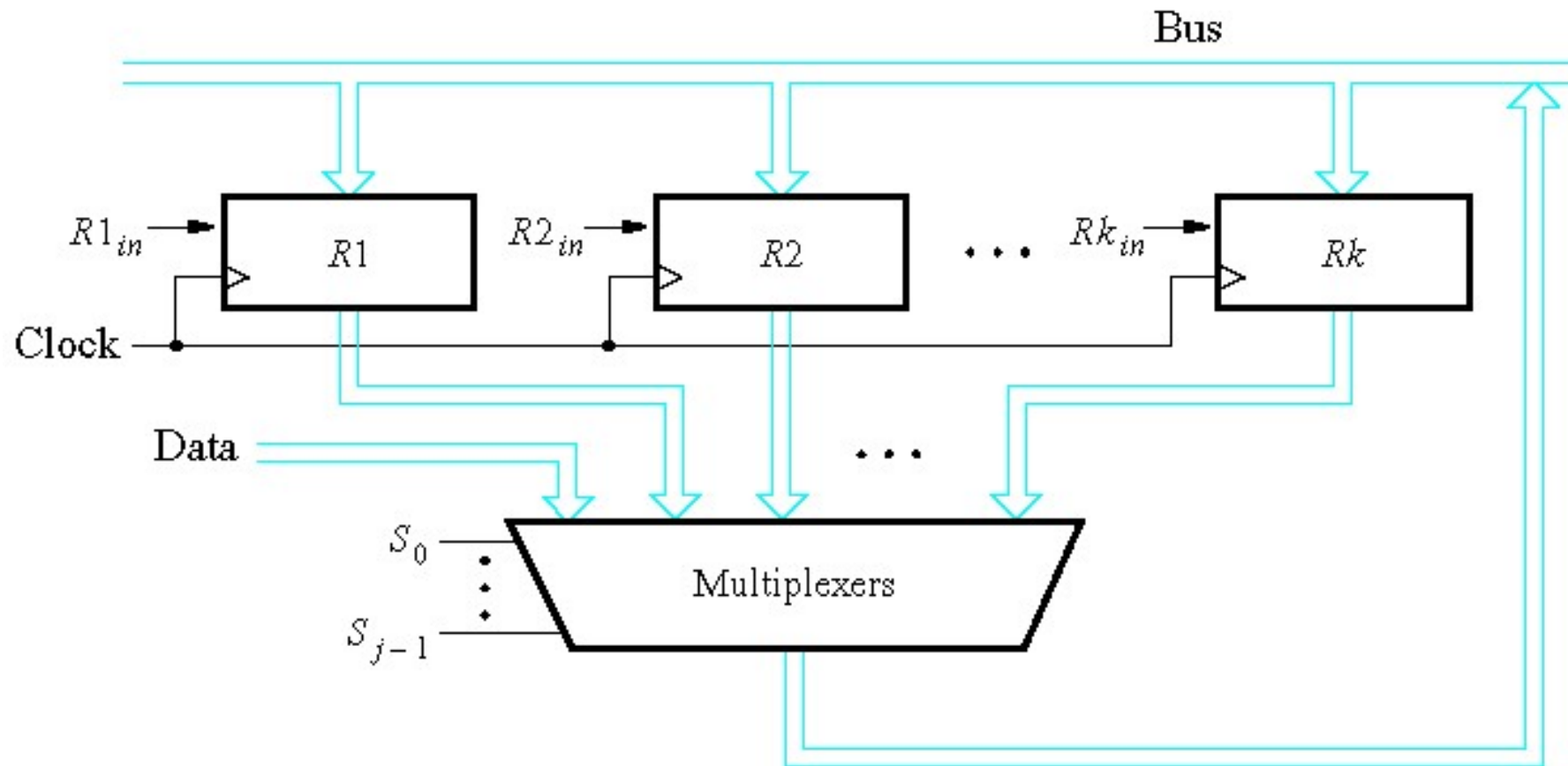


Figure 7.4. Using multiplexers to implement a bus.

# 三态总线的Verilog描述

```
module regn (R, L, Clock, Q);
```

```
    input [7:0] R;
```

```
    input L, Clock;
```

```
    output reg [7:0] Q;
```

```
    always @(posedge Clock)
```

```
        if(L) Q <= R;
```

```
endmodule
```

```
module trin (Y, E, F);
```


```
    input [7:0] Y;
```

```
    input E;
```

```
    output wire [7:0] F;
```

```
    assign F = E ? Y : 8'bz;
```

```
endmodule
```

 

# 数据通路

- 模块内部总线BusWires
- 基于三态总线描述

// Instantiate registers

regn reg 1 (BusWires, R1in, Clock, R1);

regn reg 2 (BusWires, R2in, Clock, R2);

regn reg 3 (BusWires, R3in, Clock, R3);


// Instantiate tri-state drivers

trin tri\_ext (Data, Extern, BusWires);

trin tri\_1 (R1, R1out, BusWires);

trin tri\_2 (R2, R2out, BusWires);

trin tri\_3 (R3, R3out, BusWires);

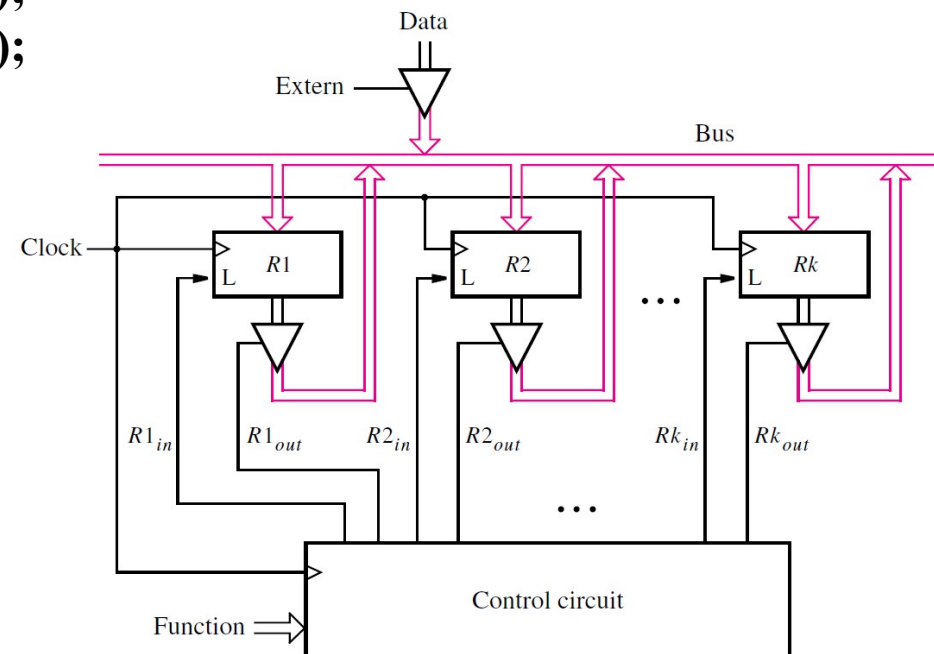



# 数据通路

- 模块内部总线BusWires
- 基于多路选择器描述

// Instantiate registers

regn reg 1 (**BusWires**, R1in, Clock, R1);

regn reg 2 (**BusWires**, R2in, Clock, R2);

regn reg 3 (**BusWires**, R3in, Clock, R3);

// Define the **multiplexers**


always @(y, Data, R1, R2, R3)

if (y == A) **BusWires** = Data;



else if (y == B) **BusWires** = R2;

else if (y == C) **BusWires** = R1;

else **BusWires** = R3;

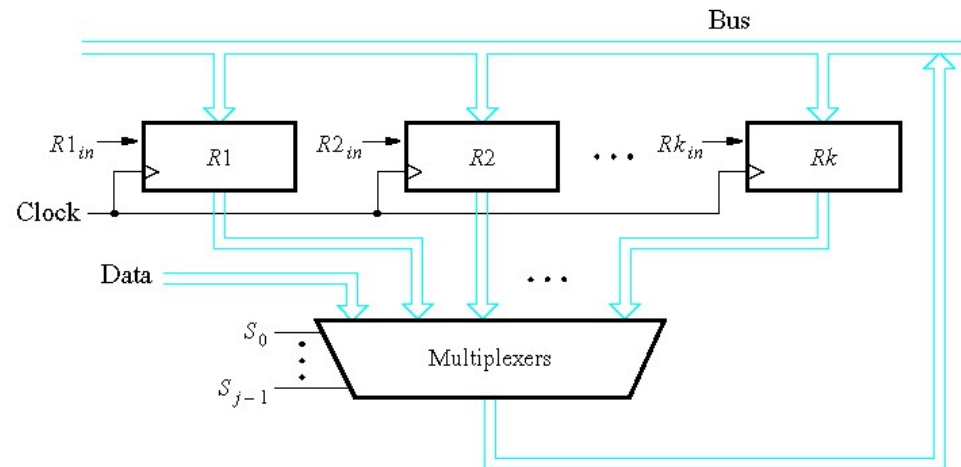

## 三态总线的Verilog描述(2)

 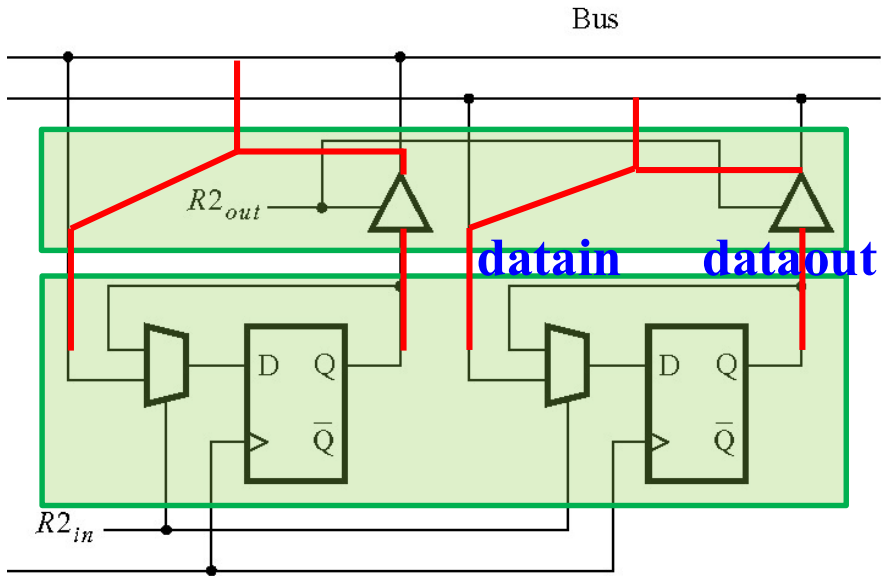

```

wire out_en, in_en;
wire [7:0] outbuf, datain;
inout [7:0] bus;
assign bus = (out_en) ? dataout : 8'hzz;
assign datain = bus;

```

# 目录

1

**同步数字系统结构**

2

**总线结构**

3

**简单处理器**


4

**设计思想**

5


**串口收发器设计**

# 指令的执行过程

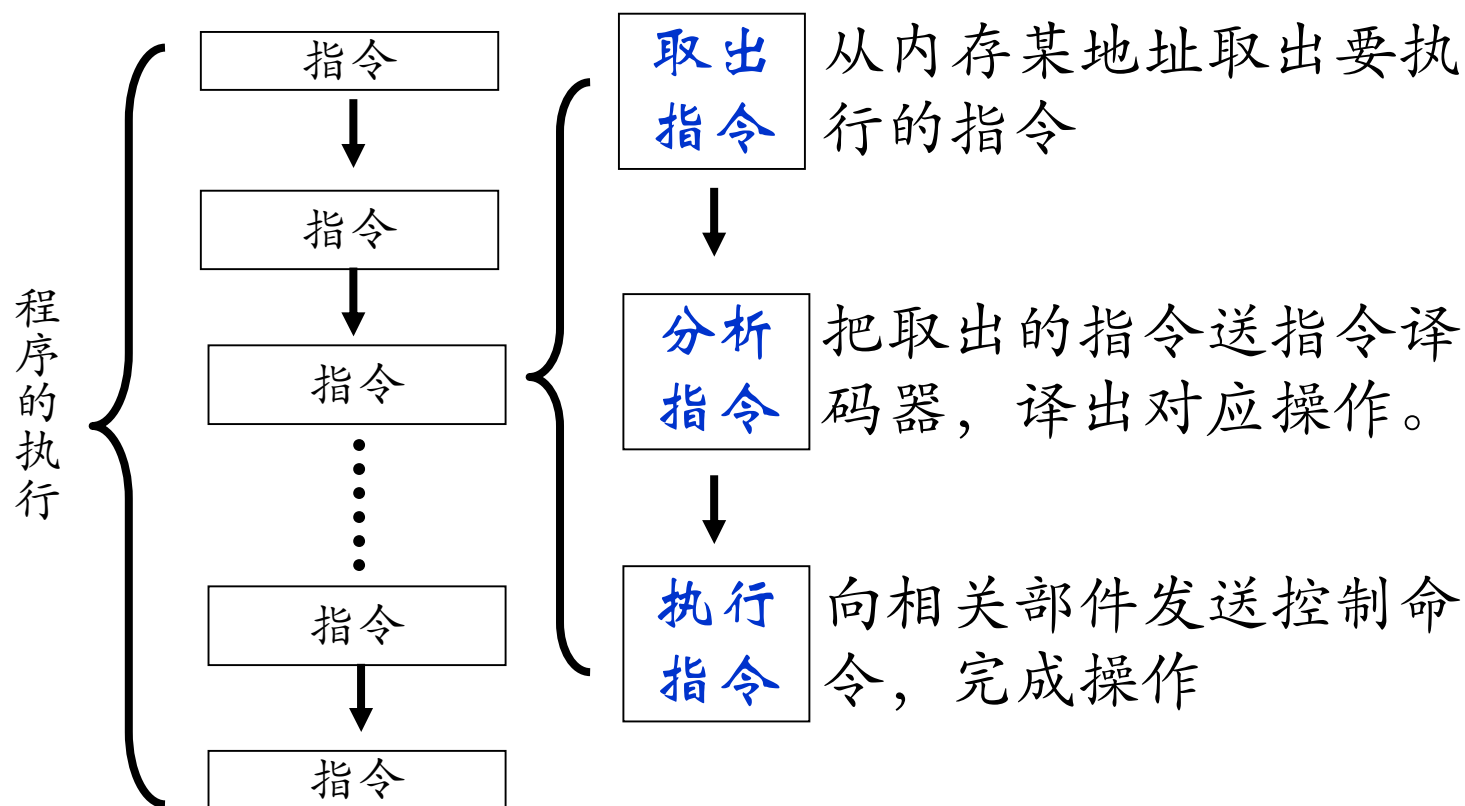

# 指令的执行过程

控制器：指挥中心，指挥各部件协调的工作。

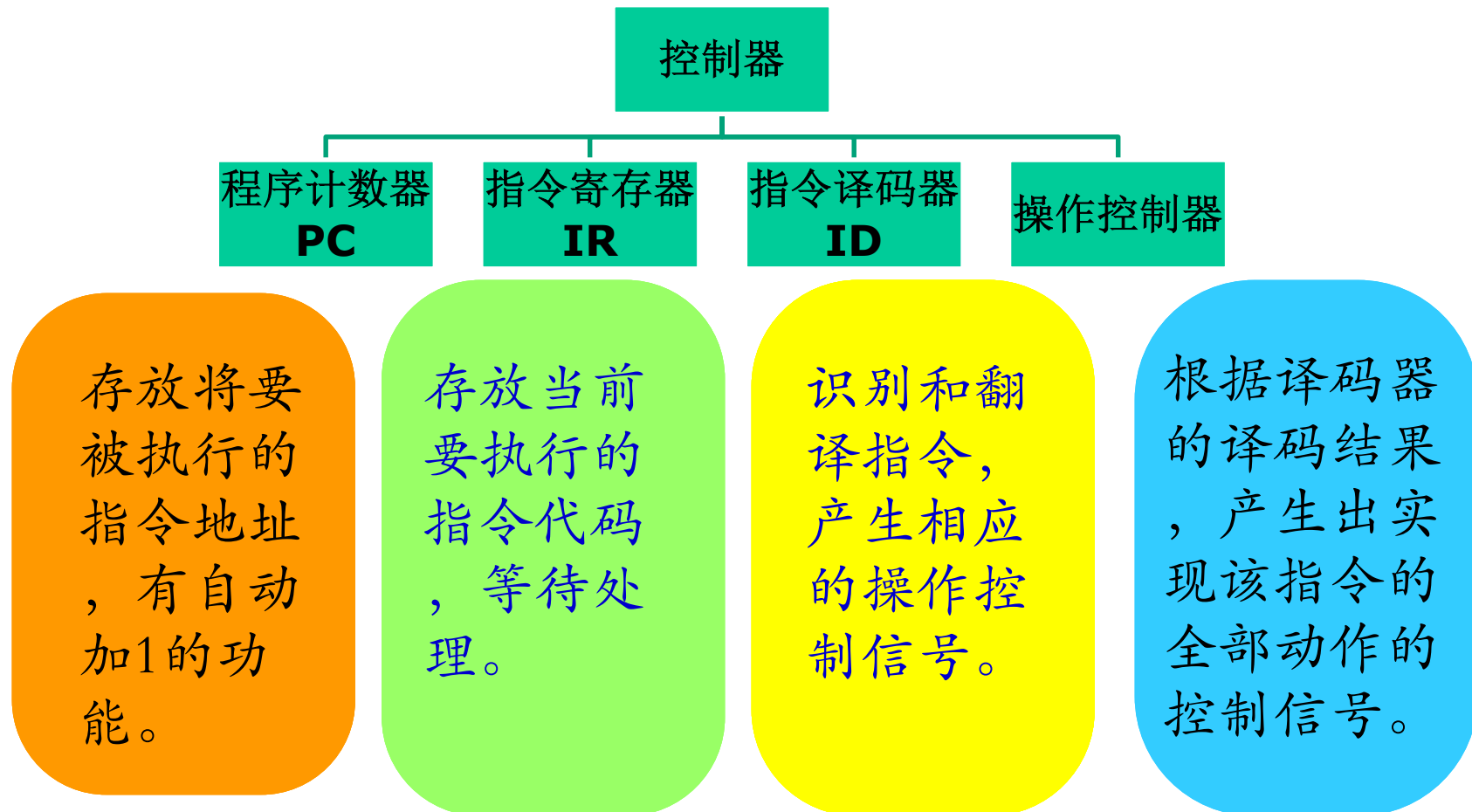


# 简单处理器指令集

	Operation	Function Performed
单周期 {	Load $Rx, Data$	$Rx \leftarrow Data$
	Move $Rx, Ry$	$Rx \leftarrow [Ry]$
多周期 {	Add $Rx, Ry$	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$
	Sub $Rx, Ry$	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

Table 7.1. Operations performed in the processor.

# 处理器模块框图

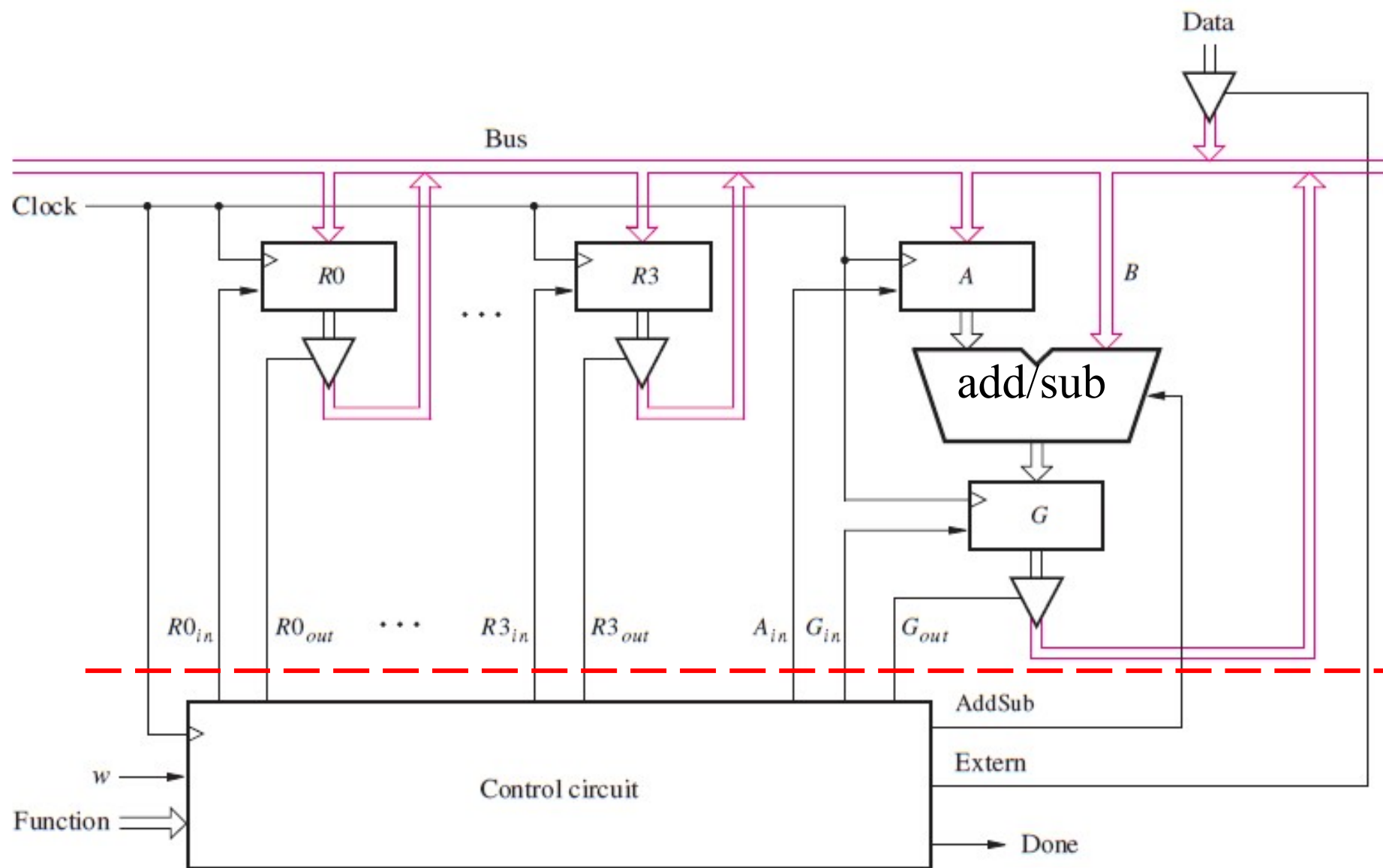

# 控制逻辑

生成与时钟精确配合的开关时序是计算逻辑的核心。

	T1	T2	
(Load): $I_0$	$Extern, R_{in}=X, Done$		
(Move): $I_1$	$R_{in}=X, R_{out}=Y, Done$		
(Add): $I_2$	$R_{out}=X, A_{in}$	$R_{out}=Y, G_{in}, AddSub=0$	$G_{out}, R_{in}=X, Done$
(Sub): $I_3$	$R_{out}=X, A_{in}$	$R_{out}=Y, G_{in}, AddSub=1$	$G_{out}, R_{in}=X, Done$

$$Extern = I_0 T_1$$

$$A_{in} = (I_2 + I_3) T_1$$

$$G_{in} = (I_2 + I_3) T_2$$

$$G_{out} = (I_2 + I_3) T_3$$

$$AddSub = I_3$$


$$Done = (I_0 + I_1) T_1 + (I_2 + I_3) T_3$$

$$R0_{in} = (I_0 + I_1) T_1 X_0 + (I_2 + I_3) T_3 X_0$$

$$R0_{out} = I_1 T_1 Y_0 + (I_2 + I_3) (T_1 X_0 + T_2 Y_0)$$



# 操作控制（周期控制）

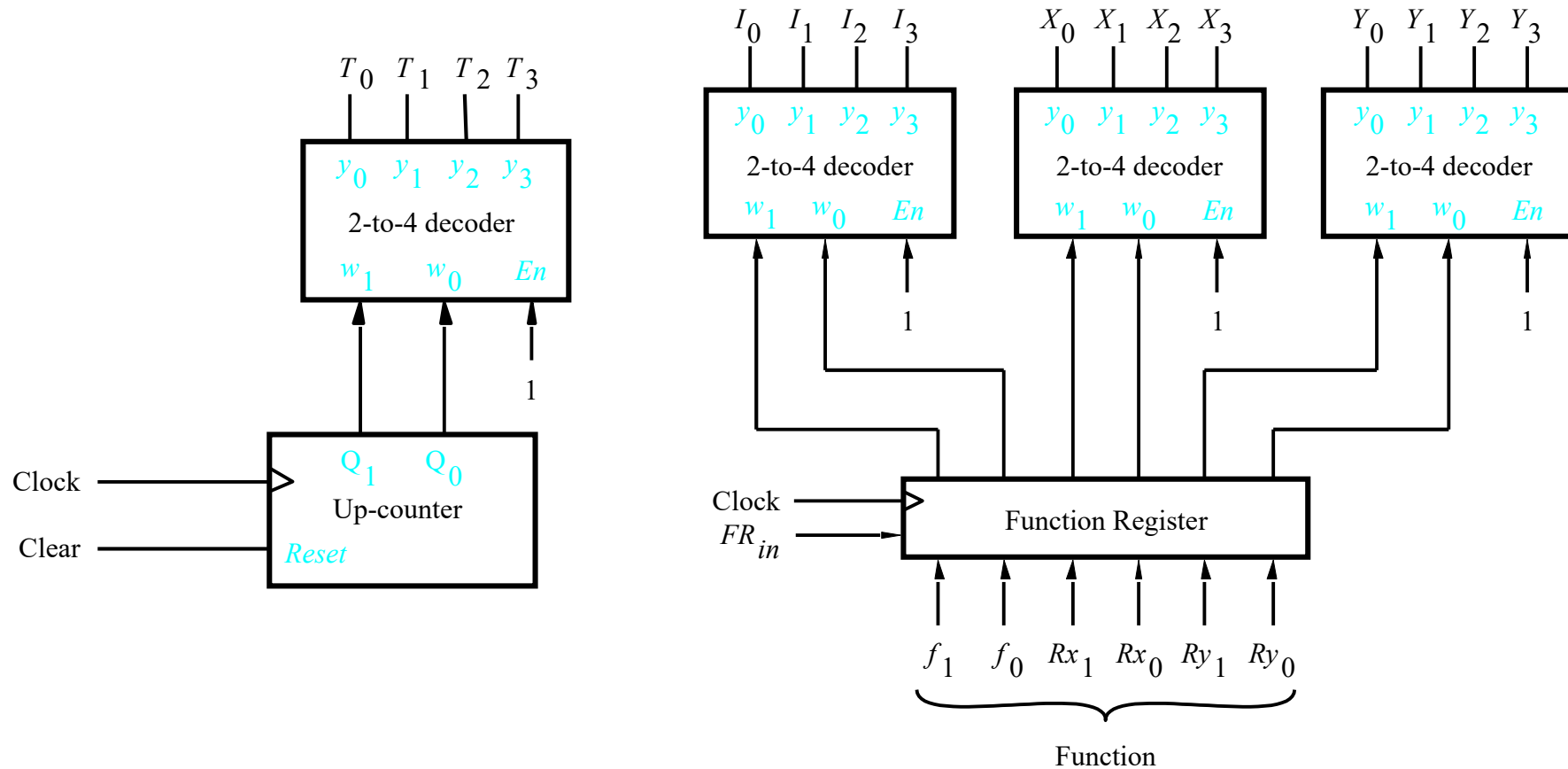

$$Clear = \bar{w}T_0 + Done$$

$$FR_{in} = wT_0$$

# 操作控制 (计数器)

```
module upcount (Clear, Clock, Q);  
  input Clear, Clock;  
  output reg [1:0] Q;  
  
  always @(posedge Clock)  
    if (Clear)  
      Q <= 0;  
    else  
      Q <= Q + 1;  
  
endmodule
```


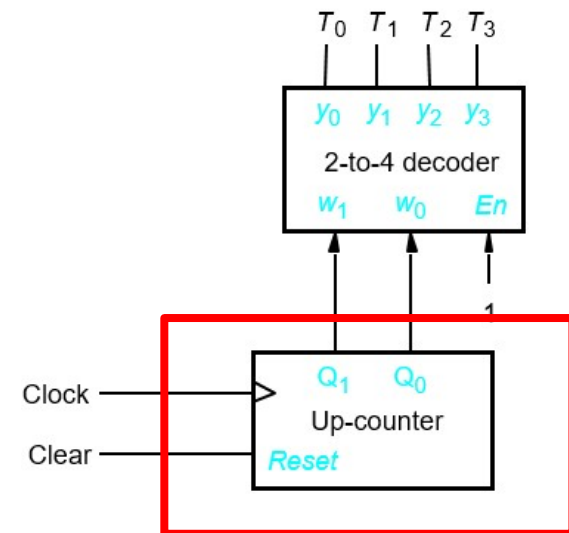
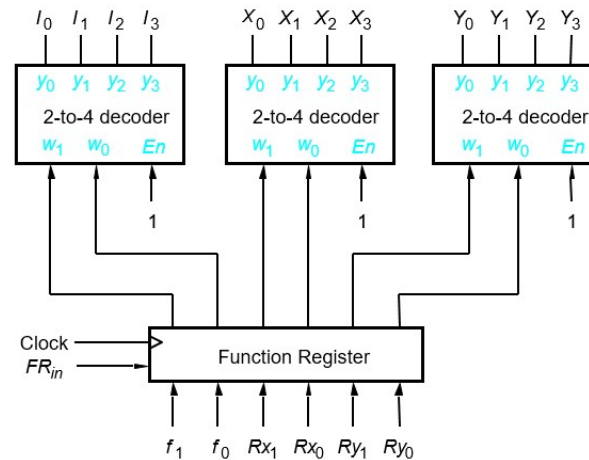


Figure 7.12. A two-bit up-counter with synchronous reset.

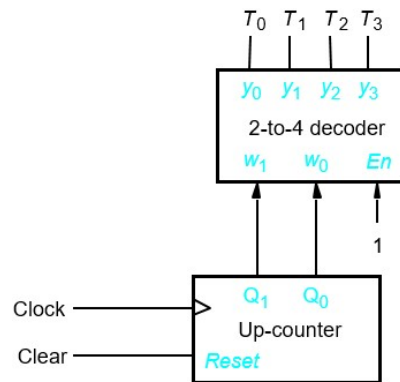
# 操作控制 (译码器)

```

wire [0:3] T, I, Xreg, Y;
upcount counter (Clear, Clock, Count);
regn functionreg (Func, FRin, Clock, FuncReg);
dec2to4 decT (Count, 1'b1, T);
dec2to4 decI (FuncReg[1:2], 1'b1, I);
dec2to4 decX (FuncReg[3:4], 1'b1, Xreg);
dec2to4 decY (FuncReg[5:6], 1'b1, Y);
    
```



# 操作控制器

 

```

assign Clear = Reset | Done | (~w & T[0]);
assign Func = {F, Rx, Ry};
assign FRin = w & T[0];
assign Extern = I[0] & T[1];
assign Done = ((I[0] | I[1]) & T[1]) | ((I[2] | I[3]) & T[3]);
assign Ain = (I[2] | I[3]) & T[1];
assign Gin = (I[2] | I[3]) & T[2];
assign Gout = (I[2] | I[3]) & T[3];
assign AddSub = I[3];
assign R0in = .....
.....
    
```


# 数据通路

```
// bus
trin tri ext (Data, Extern, BusWires);
regn reg 0 (BusWires, Rin[0], Clock, R0);
regn reg 1 (BusWires, Rin[1], Clock, R1);
regn reg 2 (BusWires, Rin[2], Clock, R2);
regn reg 3 (BusWires, Rin[3], Clock, R3);
```

```
trin tri 0 (R0, Rout[0], BusWires);
trin tri 1 (R1, Rout[1], BusWires);
trin tri 2 (R2, Rout[2], BusWires);
trin tri 3 (R3, Rout[3], BusWires);
regn reg A (BusWires, Ain, Clock, A);
```

```
// alu unit
always @(AddSub, A, BusWires)
  if (!AddSub)
    Sum = A + BusWires;
  else
    Sum = A - BusWires;
```
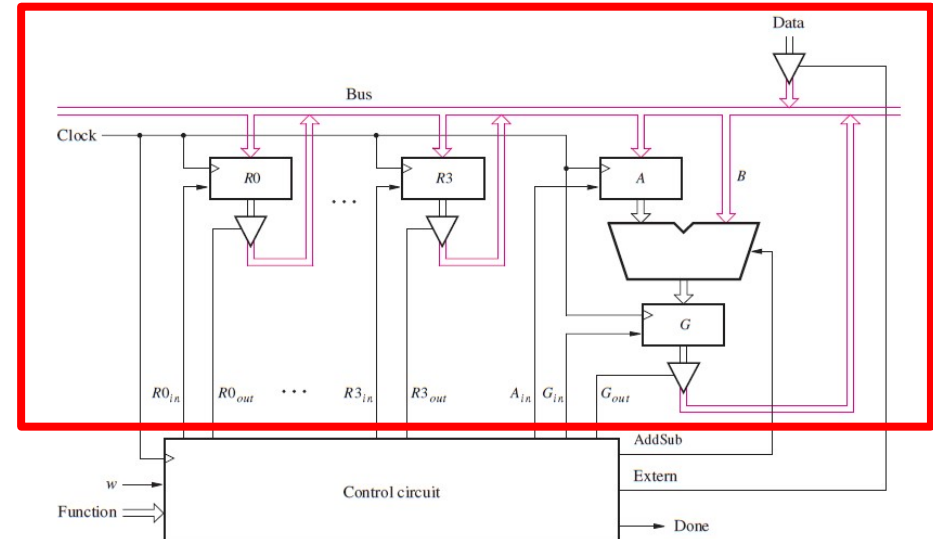
```
regn reg G (Sum, Gin, Clock, G);
trin tri G (G, Gout, BusWires);
```



# 目录

1

**同步数字系统结构**

2

**总线结构**

3

**简单处理器**


4

**设计思想**


5

**串口收发器设计**

# 串行加法器

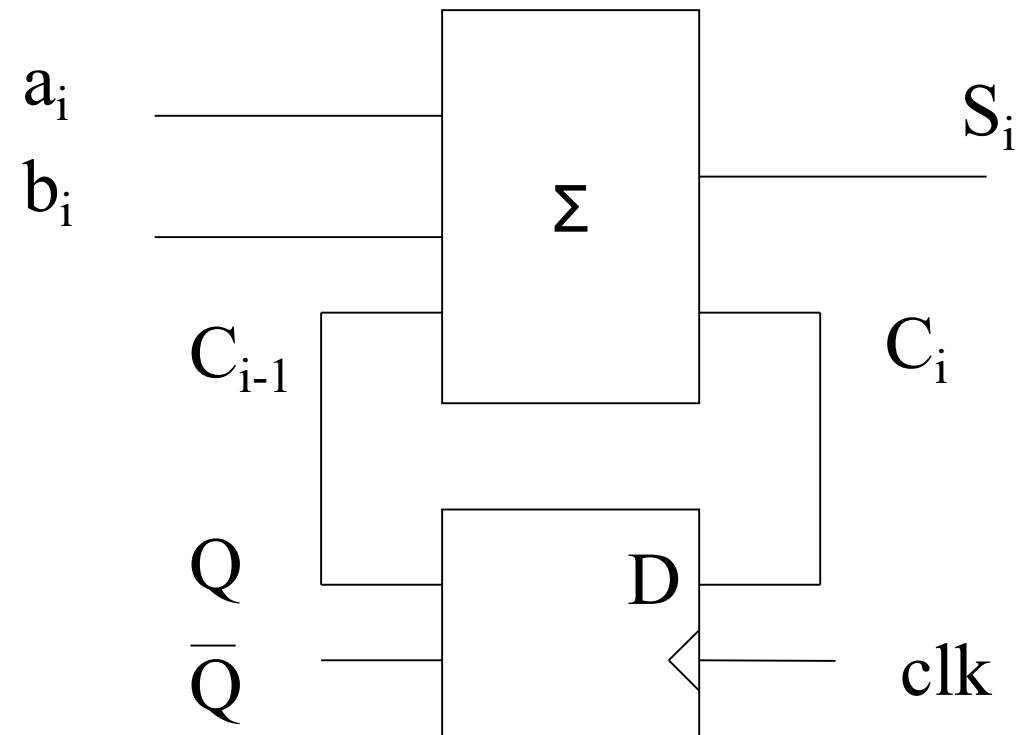


# 串行进位加法器

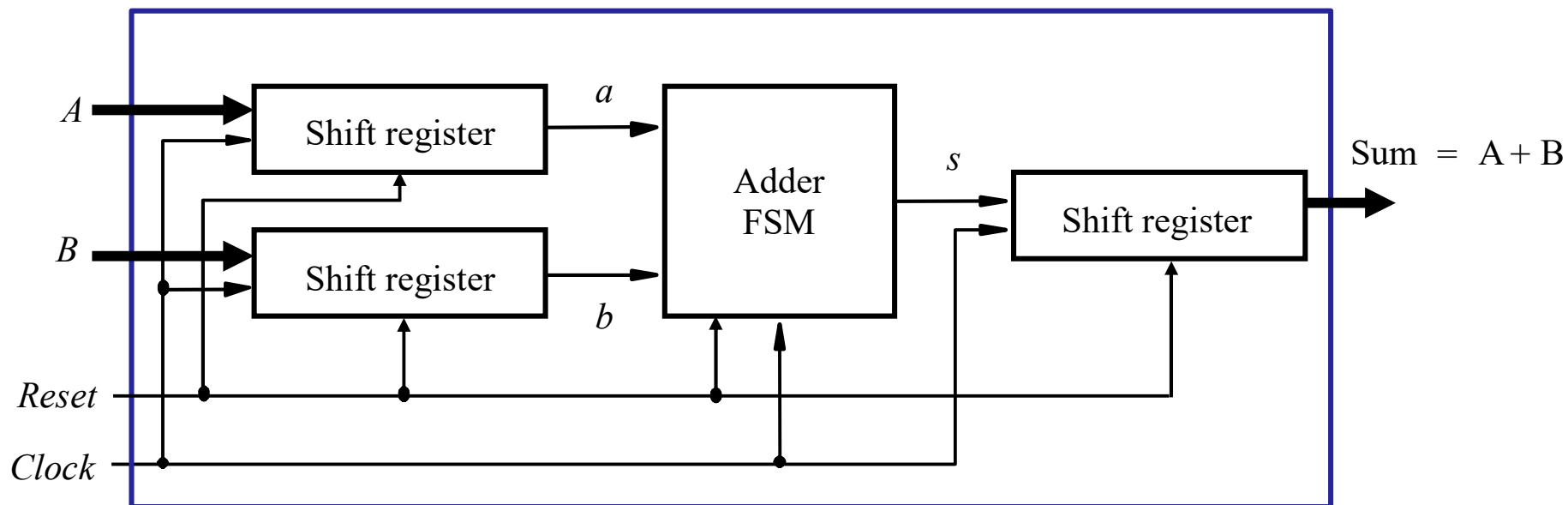


- 输入信号
  - $A$ : 8位
  - $B$ : 8位
  - $Clock$ : 1位
  - $Reset$ : 1位
- 输出信号:
  - $Sum$ : 8位



# 8位移位寄存器

 

# 状态机 (Mealy)

 

	Present state $y$	Next state				Output			
		$ab=00$	01	10	11	00	01	10	11
		$Y$				$s$			
G	0	0	0	0	1	0	1	1	0
H	1	0	1	1	1	1	0	0	1

# 状态机 (Mealy)

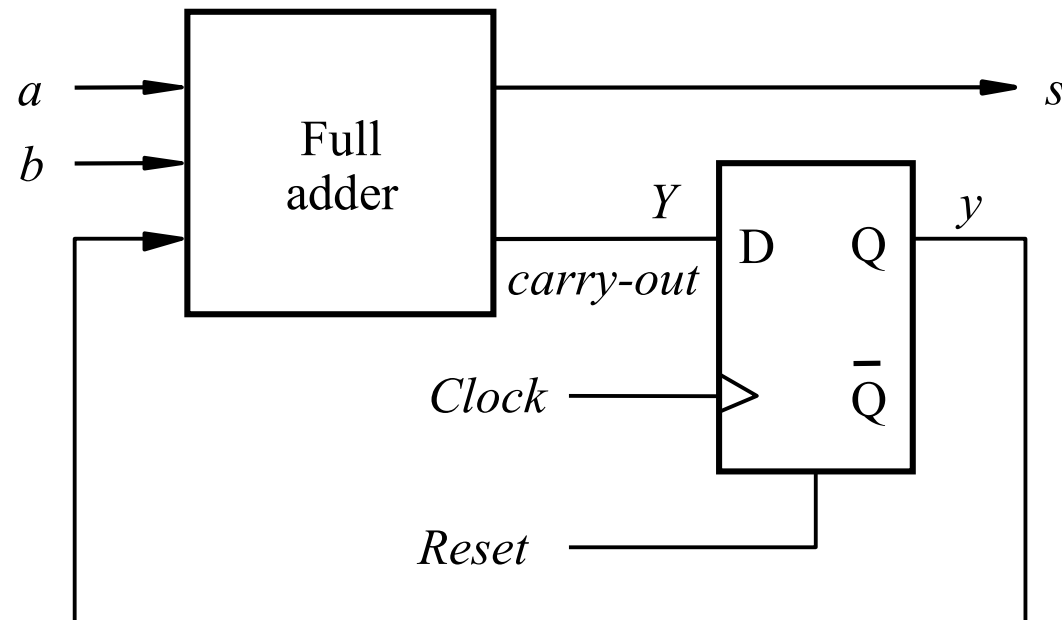


Figure 6.43. Circuit for the adder FSM in Figure 6.39.

# HDL描述-移位寄存器

```
module shiftrne (R, L, E, w, Clock, Q);
```

```
    input [7:0] R;
```

```
    input L, E, w, Clock;
```

```
    output reg [7:0] Q;
```

```
    always @(posedge Clock)
```

```
        if (L)
```

```
            Q <= R;
```

```
        else if (E)
```

```
            begin
```

```
                Q[7] <= w;
```

```
                Q[6:0] <= Q[7:1];
```

```
            end
```

```
endmodule
```


 


Figure 6.48. Code for a left-to-right shift register with an enable input.
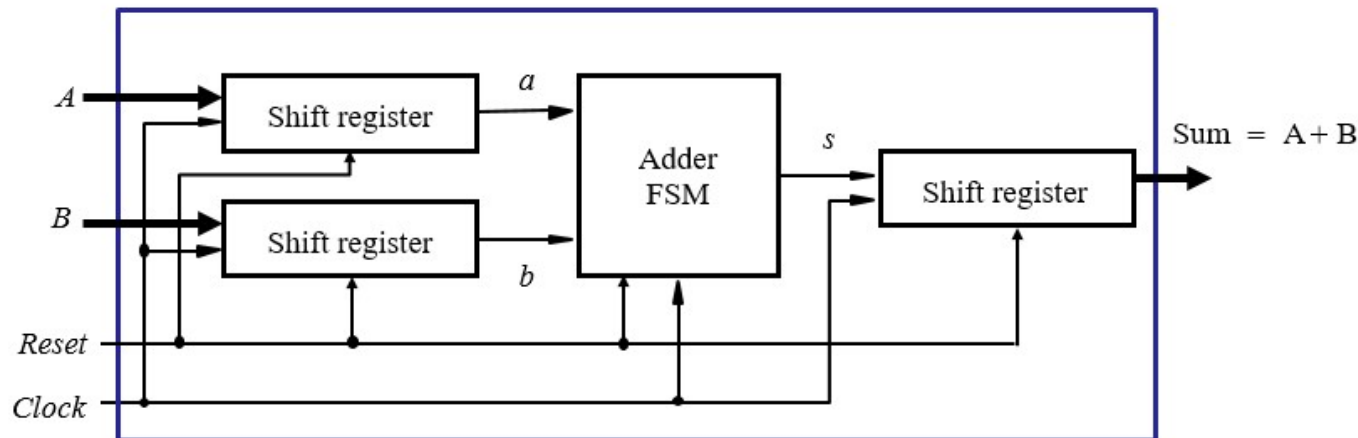
# HDL描述

```
module serial_adder (A, B, Reset, Clock, Sum);  
  input [7:0] A, B;  
  input Reset, Clock;  
  output wire [7:0] Sum;  
  reg [3:0] Count;  
  reg s, y, Y;  
  wire [7:0] QA, QB;  
  wire Run;  
  parameter G = 1'b0, H = 1'b1;  
  
  shiftrne shift_A (A, Reset, 1'b1, 1'b0, Clock, QA);  
  shiftrne shift_B (B, Reset, 1'b1, 1'b0, Clock, QB);  
  shiftrne shift_Sum (8'b0, Reset, Run, s, Clock, Sum); // shift register
```



```
// Adder FSM
```

```
// Output and next state combinational circuit
```

```
always @(QA, QB, y)
```

```
case (y)
```

```
  G: begin
```

```
    s = QA[0] ^ QB[0];
```

```
    if (QA[0] & QB[0]) Y = H;
```

```
    else Y = G;
```

```
  end
```

```
  H: begin
```

```
    s = QA[0] ~^ QB[0];
```


```
    if (~QA[0] & ~QB[0]) Y = G;
```

```
    else Y = H;
```

```
  end
```

```
  default: Y = G;
```

```
endcase
```

 

G: carry-in = 0

H: carry-in = 1

```
// Sequential block
```

```
always @(posedge Clock)
```

```
  if (Reset) y <= G;
```

```
  else y <= Y;
```

```
// Control the shifting process
```

```
always @(posedge Clock)
```

```
  if (Reset) Count = 8;
```

```
  else if (Run) Count = Count - 1;
```

```
assign Run = |Count;
```

```
endmodule
```

Present state  <i>y</i>	Next state				Output			
	<i>ab</i> = 00	01	10	11	00	01	10	11
	<i>Y</i>				<i>s</i>			
0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1

# 综合结果


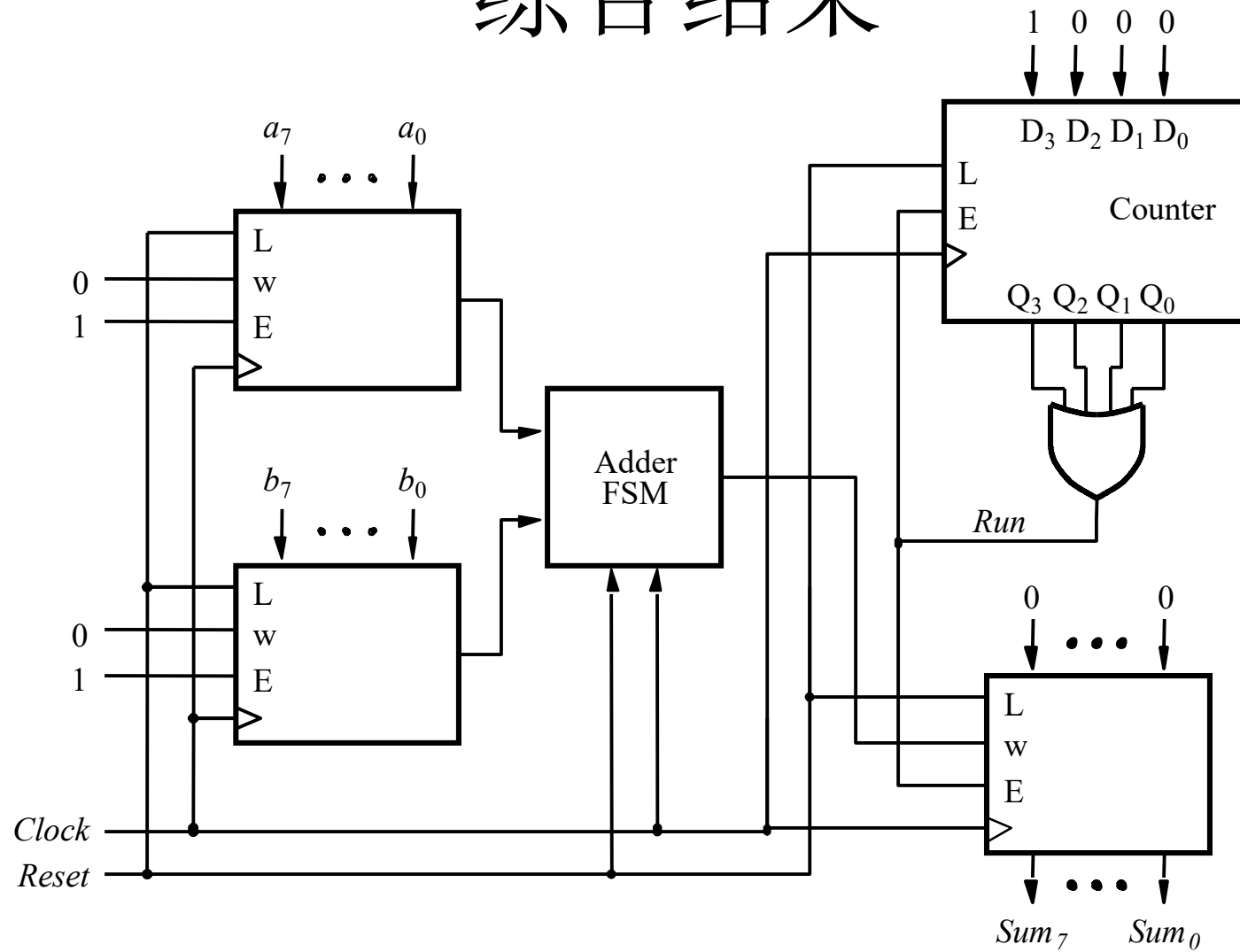


Figure 6.50. Synthesized serial adder.

# 仿真结果

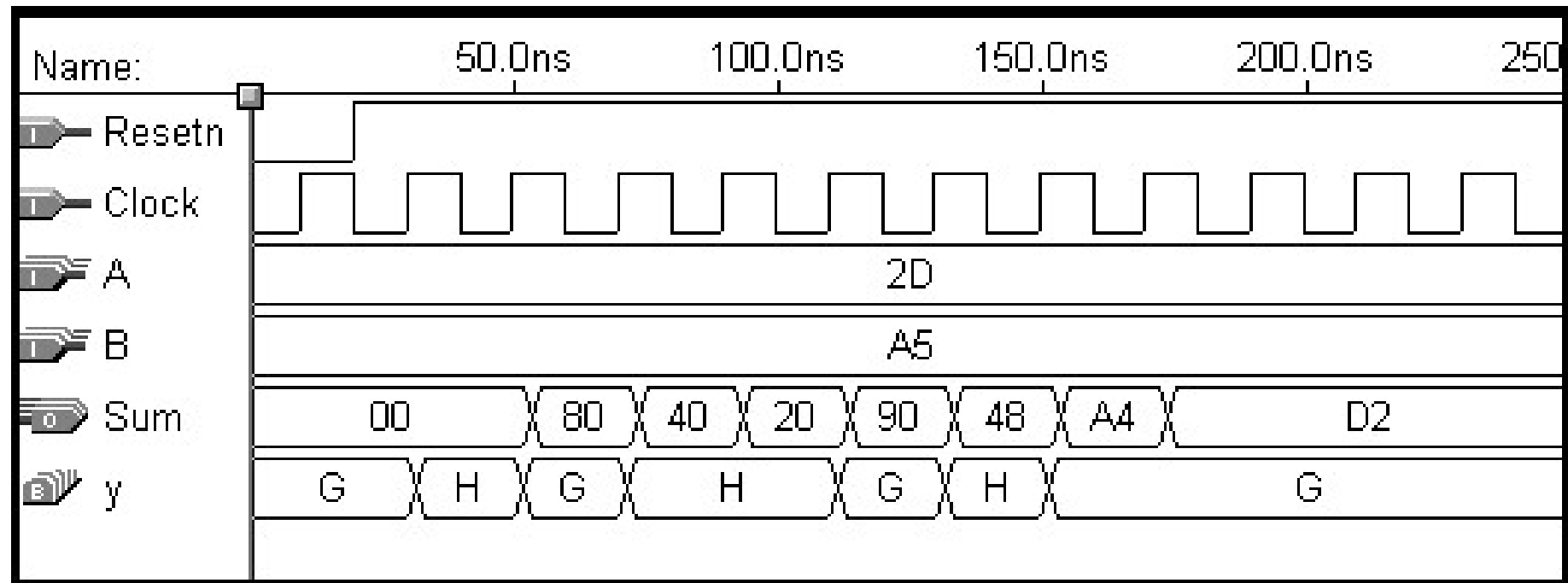



# 问题引入



华为P6 2013年




华为mate40Pro 2020年


# 问题引入
 
## ■ 数字系统性能优化的主要方法

- 提升频率 1.5Ghz—>3.13Ghz:
- 提高吞吐量
  - 多核：提升芯片吞吐量，四核—>八核
  - 流水线：提升单核的吞吐量




麒麟K3V2: 四核 1.5GHz

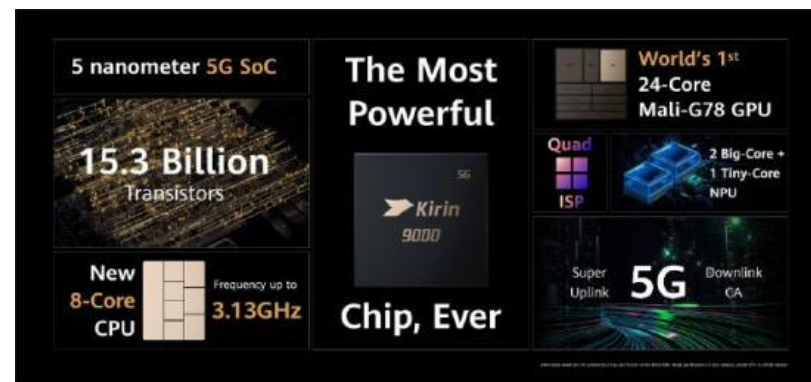


麒麟9000: 八核 3.13GHz

# 流水线技术的基本原理

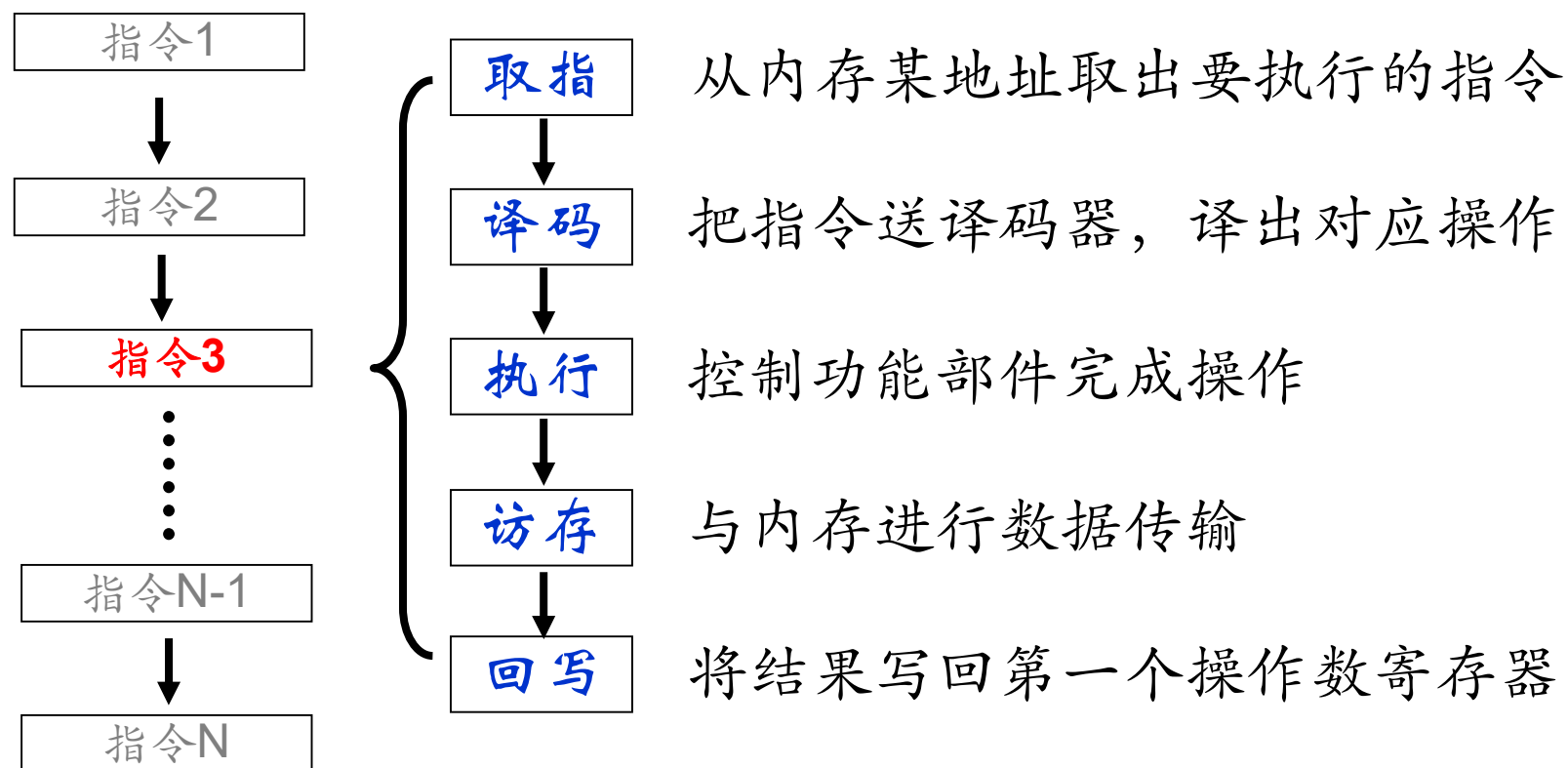


# 流水线技术的基本原理

	周期														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
取指	A					B					C				
译码		A					B					C			
执行			A					B					C		
访存				A					B					C	
回写					A					B					C

 

	1	2	3	4	5	6	7
取指	A	B	C				
译码		A	B	C			
执行			A	B	C		
访存				A	B	C	
回写					A	B	C


# 流水线结构设计的关键点

 

流水线设计的关键：

①顺序拆分：按先后顺序将一个完整操作过程拆分成若干步骤

# 流水线结构设计的关键点

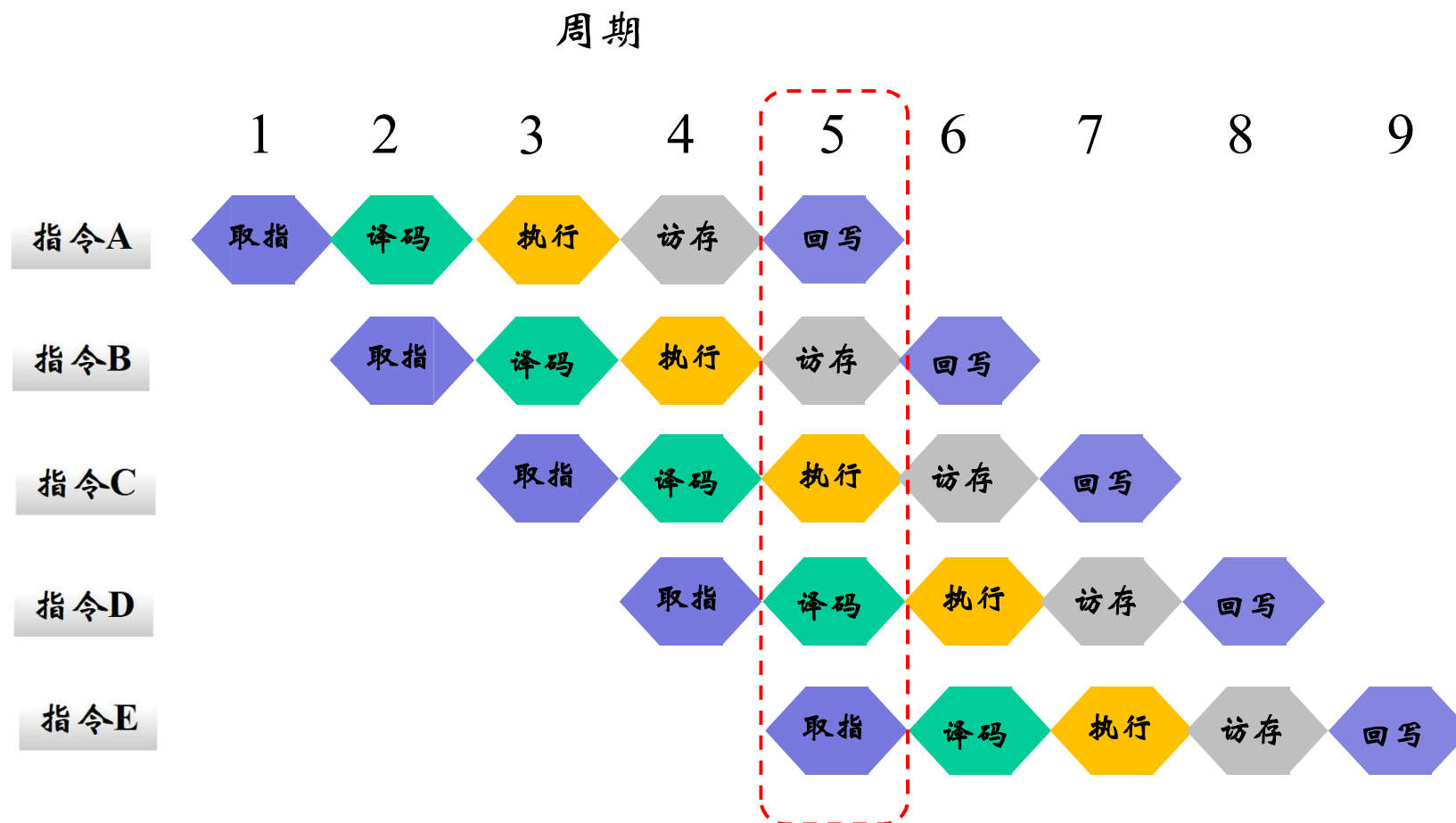

指令执行速度提升了约5倍？

# 流水线结构设计的关键点


**T = 0ns**





# 流水线结构设计的关键点


**T = 10ns**

 




# 流水线结构设计的关键点

**T = 20ns**

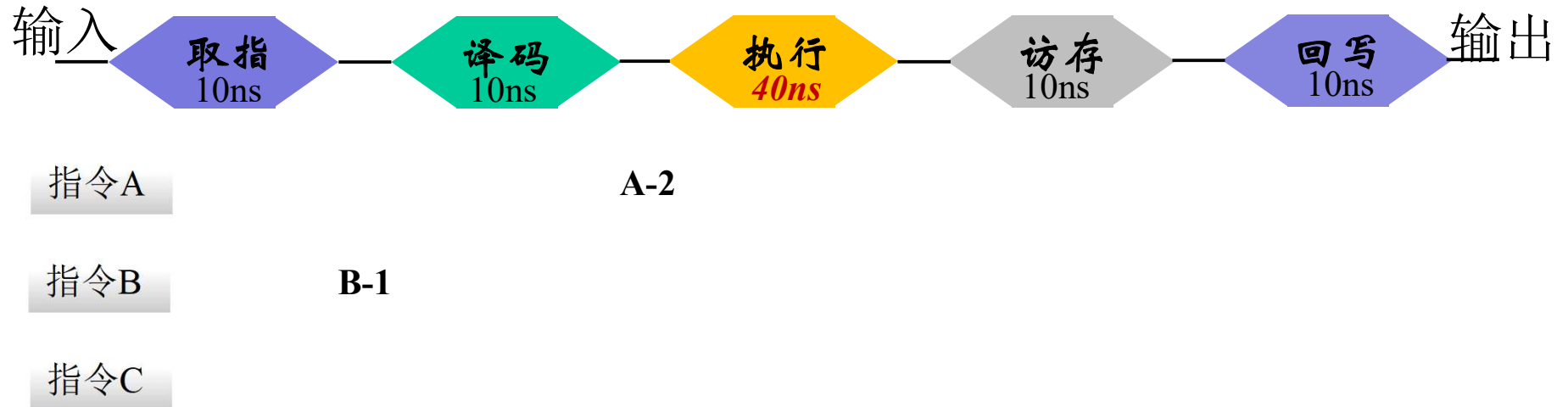


# 流水线结构设计的关键点

**T = 30ns**

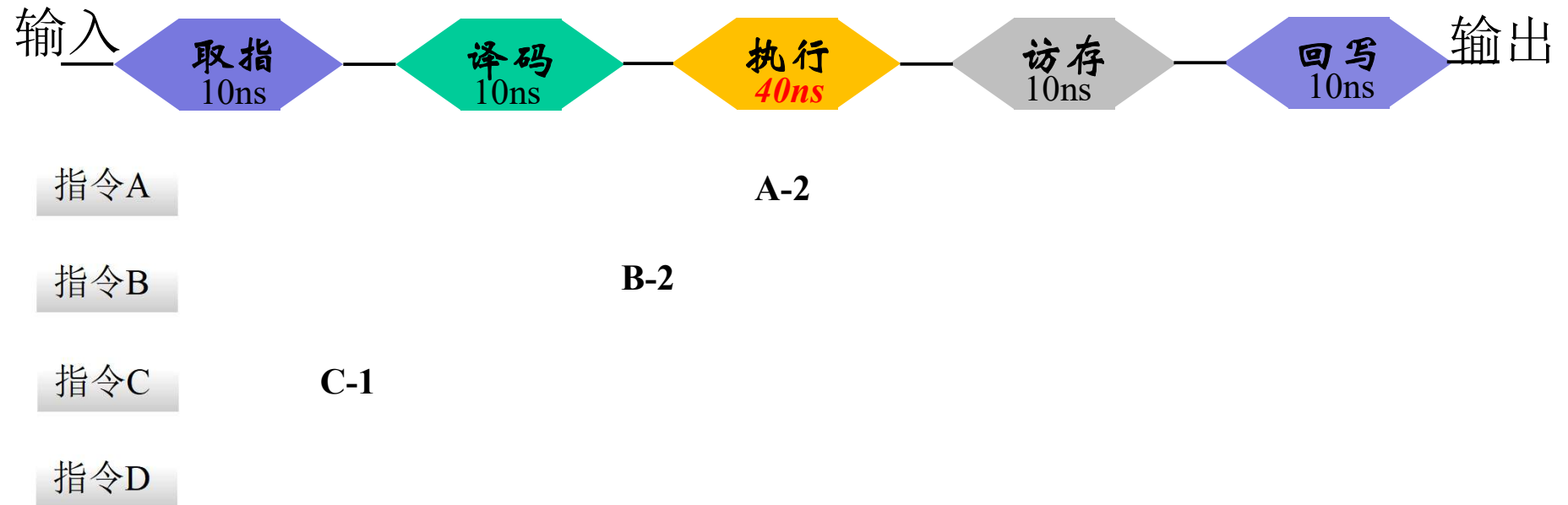


# 流水线结构设计的关键点

**T = 40ns**

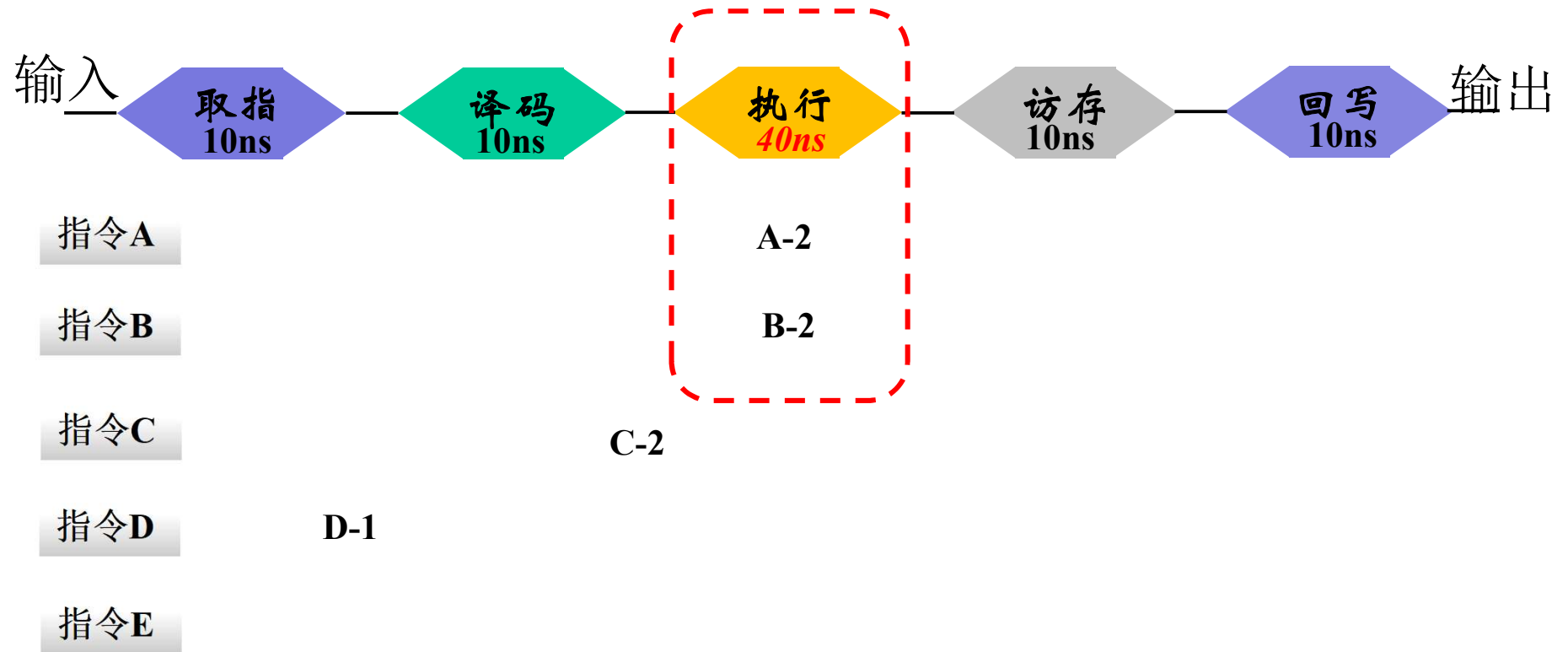

# 流水线结构设计的关键点

**T = 40ns**

 


流水线结构: **40ns/指令**

非流水线结构: **80ns/指令**

**指令执行速度提升了约2倍**

# 流水线结构设计的关键点

 


流水线设计的关键：

- ①顺序拆分：按先后顺序将一个完整操作过程拆分成若干步骤
- ②木桶原则：最高频率取决于**耗时最长**的步骤


# 流水线结构设计的关键点

**T = 40ns**

 

# 流水线结构设计的关键点

**T = 50ns**

 

# 流水线结构设计的关键点

$$50\text{ns} < T < 60\text{ns}$$





指令A

A-2

指令B


B-1

  



# 流水线结构设计的关键点


$$50\text{ns} < T < 60\text{ns}$$

 

同步传递：插入寄存器

# 流水线结构设计的关键点

流水线的实现方法：

 

# 流水线结构设计的关键点


流水线设计的关键：

- ①顺序拆分：按先后顺序将一个完整操作过程拆分成若干步骤
- ②木桶原则：最高频率取决于耗时最长的步骤
- ③同步传递：插入寄存器

# 流水线结构计实例

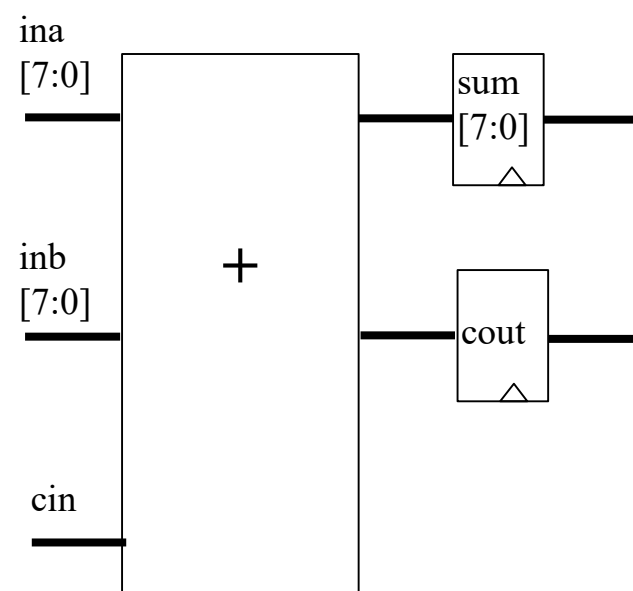**8位全加器:非流水线 —> 2级流水线**

$$\begin{array}{r} \phantom{00}1 \\ + \phantom{00}0010 \ 1010 \\ \phantom{00}1000 \ 1100 \\ \hline 0 \ 1011 \ 0111 \end{array}$$



# 流水线结构计实例

- 顺序拆分
- 木桶原则

$$\begin{array}{r} \phantom{00}1 \\ + \phantom{00}0010 \phantom{00}1010 \\ + \phantom{00}1000 \phantom{00}1100 \\ \hline 0 \phantom{00}1011 \phantom{00}0111 \end{array} \rightarrow$$

①


$$\begin{array}{r} \phantom{00}1 \\ + \phantom{00}1010 \\ + \phantom{00}1100 \\ \hline 1 \phantom{00}0111 \end{array}$$

②

$$\begin{array}{r} \phantom{00}1 \\ + \phantom{00}0010 \\ + \phantom{00}1000 \\ \hline 0 \phantom{00}1011 \end{array}$$



# 流水线结构计实例

- 顺序拆分
- 木桶原则
- 同步传递

 



# 流水线结构计实例

时刻	cin	ina[7:0]	inb[7:0]
0	1	0010 1010	1000 1100
t	0	1000 0001	0001 1000
2t	0	1001 0010	0010 1001

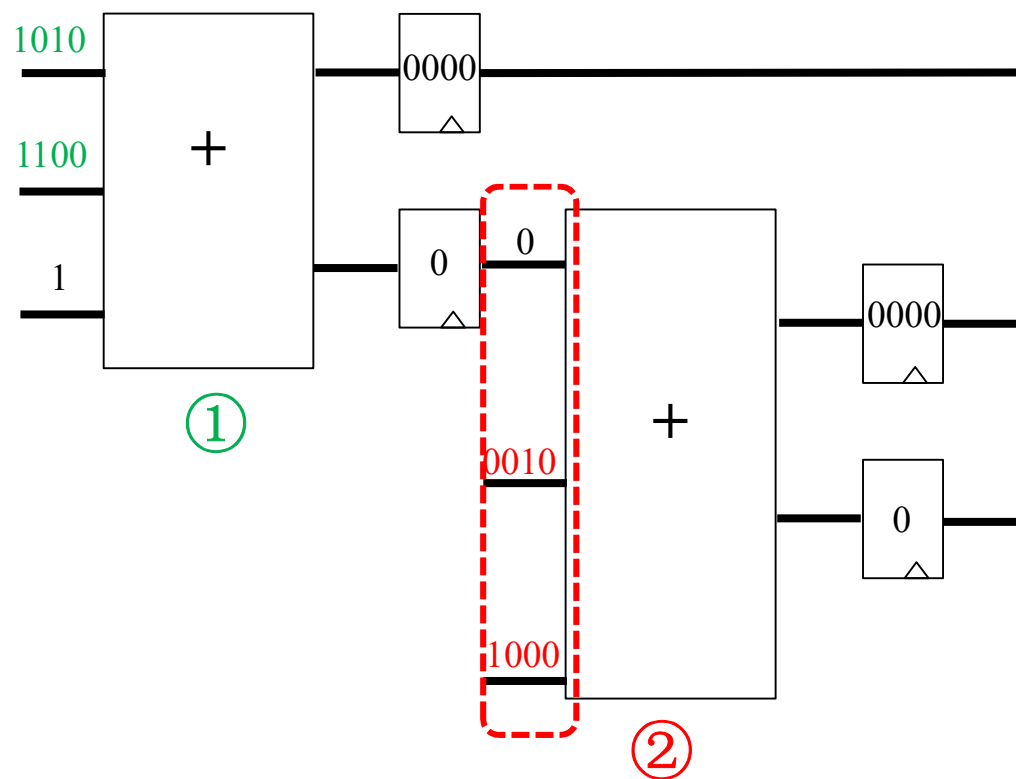 

# 流水线结构计实例

时刻	cin	ina[7:0]	inb[7:0]
0	1	0010 1010	1000 1100
t	0	1000 0001	0001 1000
2t	0	1001 0010	0010 1001

 
 


输入同步





# 流水线结构计实例

时刻	cin	ina[7:0]	inb[7:0]
0	1	0010 1010	1000 1100
t	0	1000 0001	0001 1000
2t	0	1001 0010	0010 1001

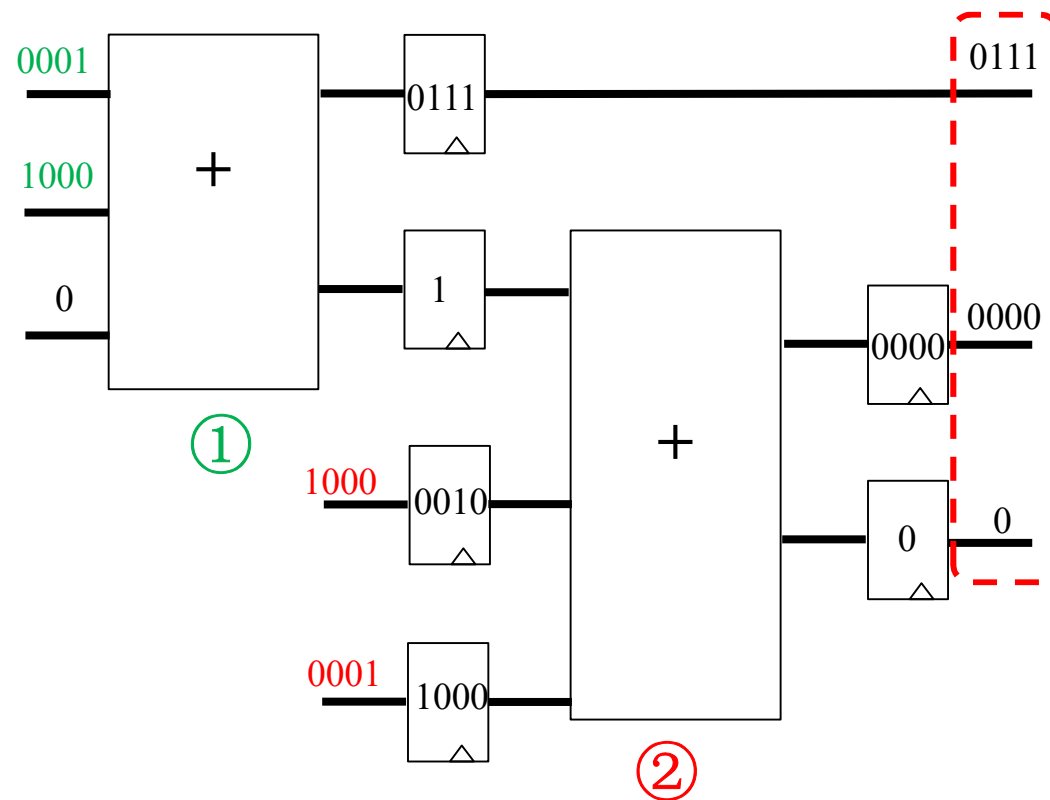 



# 流水线结构计实例

时刻	cin	ina[7:0]	inb[7:0]
0	1	0010 1010	1000 1100
t	0	1000 0001	0001 1000
2t	0	1001 0010	0010 1001

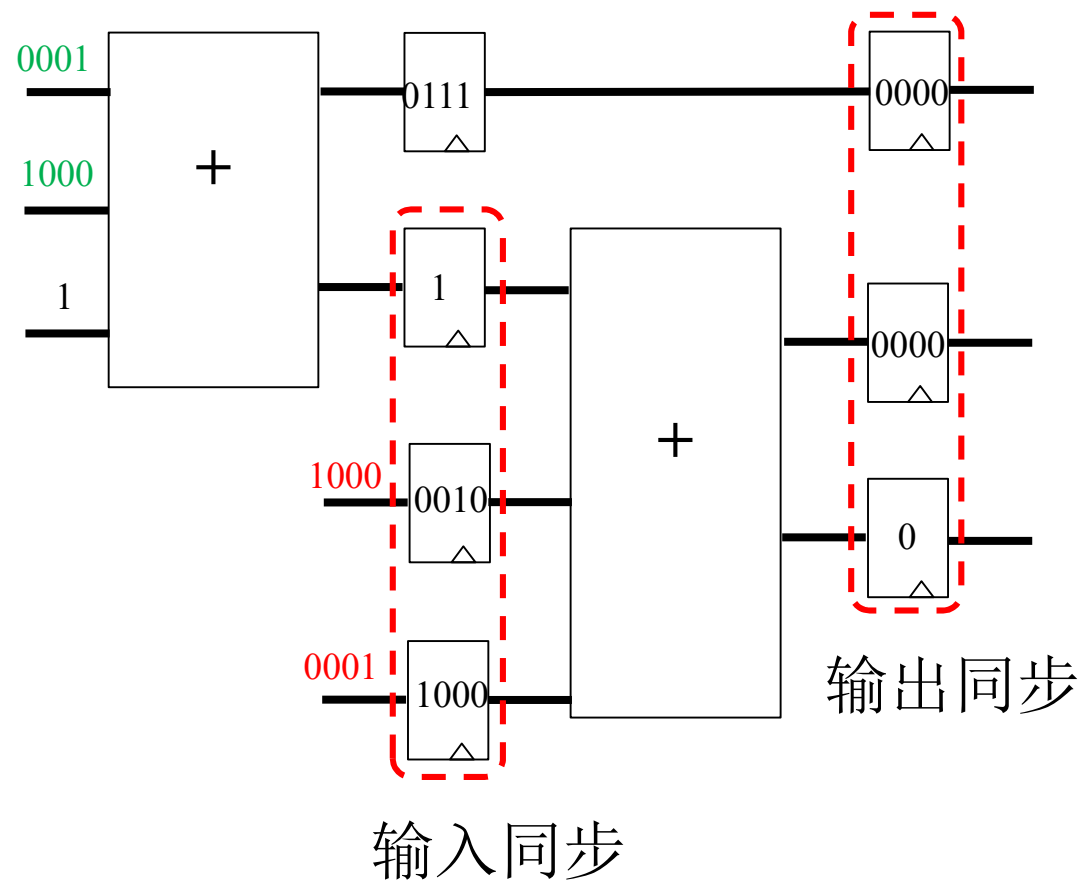 

# 流水线结构计实例

时刻	cin	ina[7:0]	inb[7:0]
0	1	0010 1010	1000 1100
t	0	1000 0001	0001 1000
2t	0	1001 0010	0010 1001

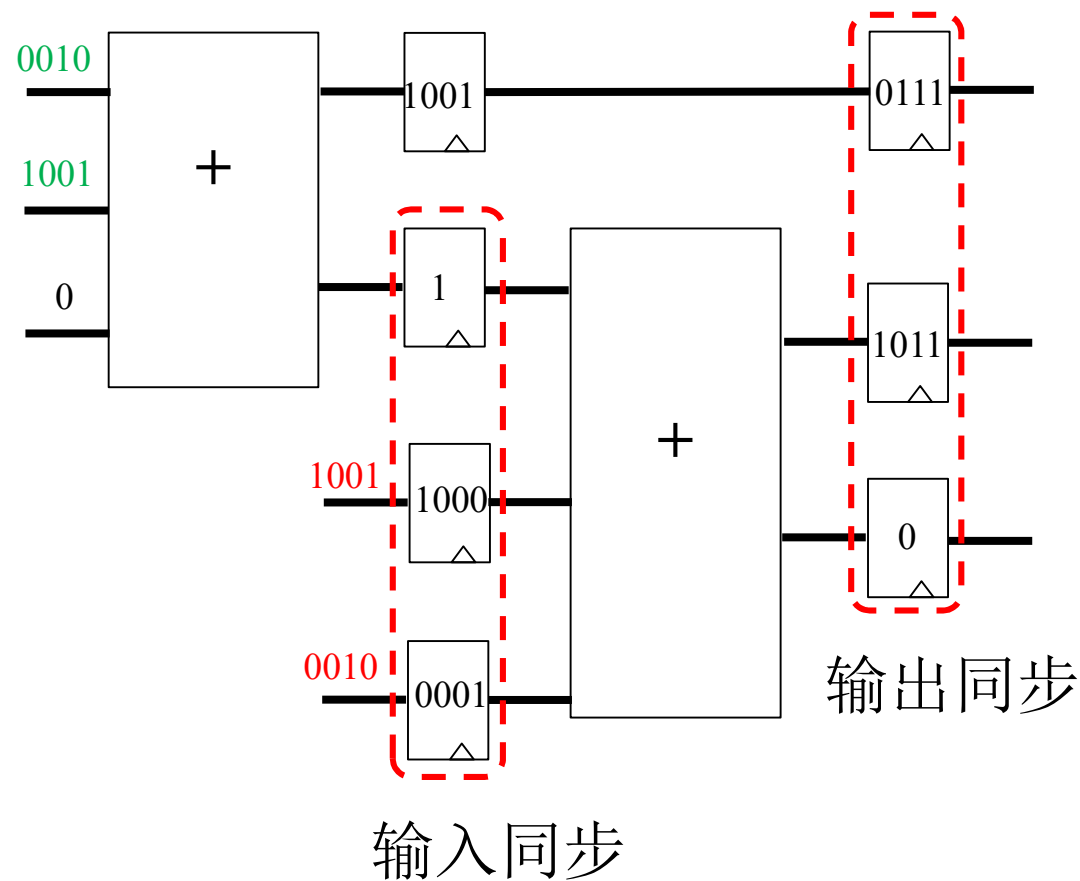 

# 流水线结构计实例

```
module adder_pipe2(cout,sum,ina,inb,cin,clk);  
input[7:0] ina,inb; input cin,clk; output reg[7:0] sum;  
output reg cout; reg[3:0] tempa,tempb,firsts; reg firstc;
```

```
always @(posedge clk)
```

```
begin
```

```
    {firstc,firsts}=ina[3:0]+inb[3:0]+cin; //①
```

```
    tempa=ina[7:4]; //输入同步
```

```
    tempb=inb[7:4]; //输入同步
```

```
end
```

```
always @(posedge clk)
```


```
begin
```

```
    {cout,sum[7:4]}=tempa+tempb+firstc; // ②
```

```
    sum[3:0]=firsts; //输出同步
```

```
end
```

```
endmodule
```

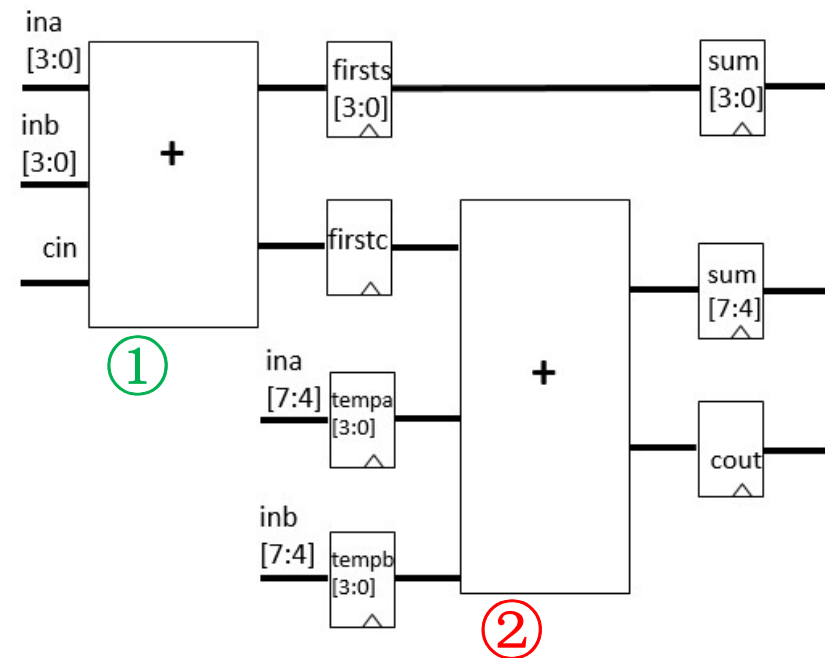

# 总结


- 提升吞吐量是数字系统性能优化的主要方法
  - 多核
  - 流水线
- 流水线设计的关键
  - ①顺序拆分：将一个组合逻辑过程拆分成若干步骤
  - ②木桶原则：最高频率取决于耗时最长的步骤
  - ③同步传递：在相邻操作步骤之间插入寄存器
- 流水线技术实现的注意事项
  - 各级输入输出数据同步

思考题：流水级越多越好吗？
 
# 串行设计


串行设计是最常见的一种设计；

- 当一个功能模块对输入的处理是分步骤进行的，并且后一个步骤只依赖前一个步骤的结果时，功能模块的设计就需要采用串行设计的思想。
- 一般采用FIFO（First In First Out）进行缓冲处理


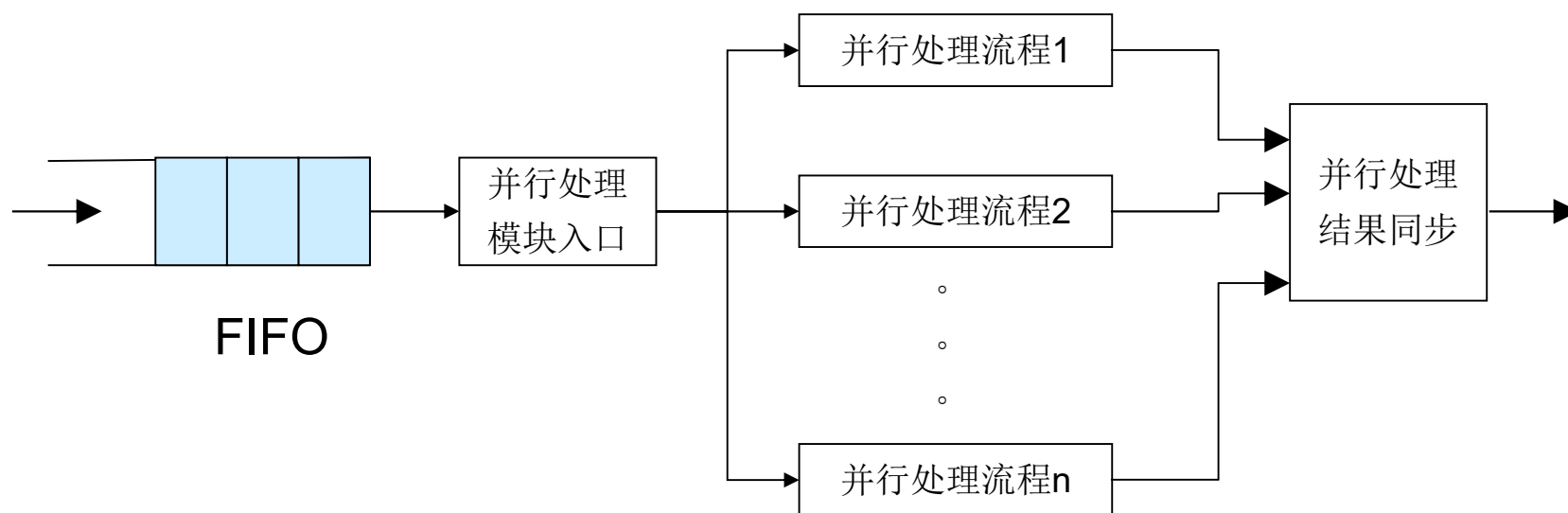
# 并行设计

并行设计采用几个处理流程同时处理到达的负载，提高处理的效率，并行处理要求这些处理之间是独立的。



# 目录

1

**同步数字系统结构**

2

**总线结构**

3

**简单处理器**

4



**设计思想**

5

**串口收发器设计实例**




# 并行通信 VS. 串行通信

 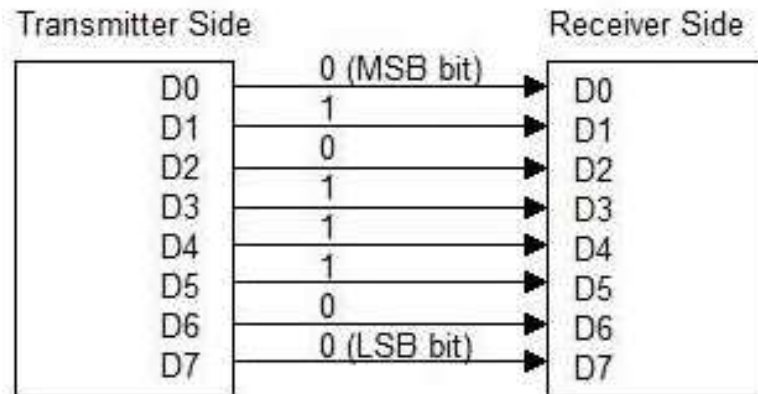

 
# 并行通信 VS. 串行通信

- 串行通信优势
  - 端口少
  - 长距离通信
  - 容易实现
- 串行通信劣势
  - 传输速率低
  - 需要额外开销（20%）




# 异步通信 VS. 同步

- 异步：无需时钟信号、需要额外数据位
- 同步：无需额外数据位、需要时钟信号

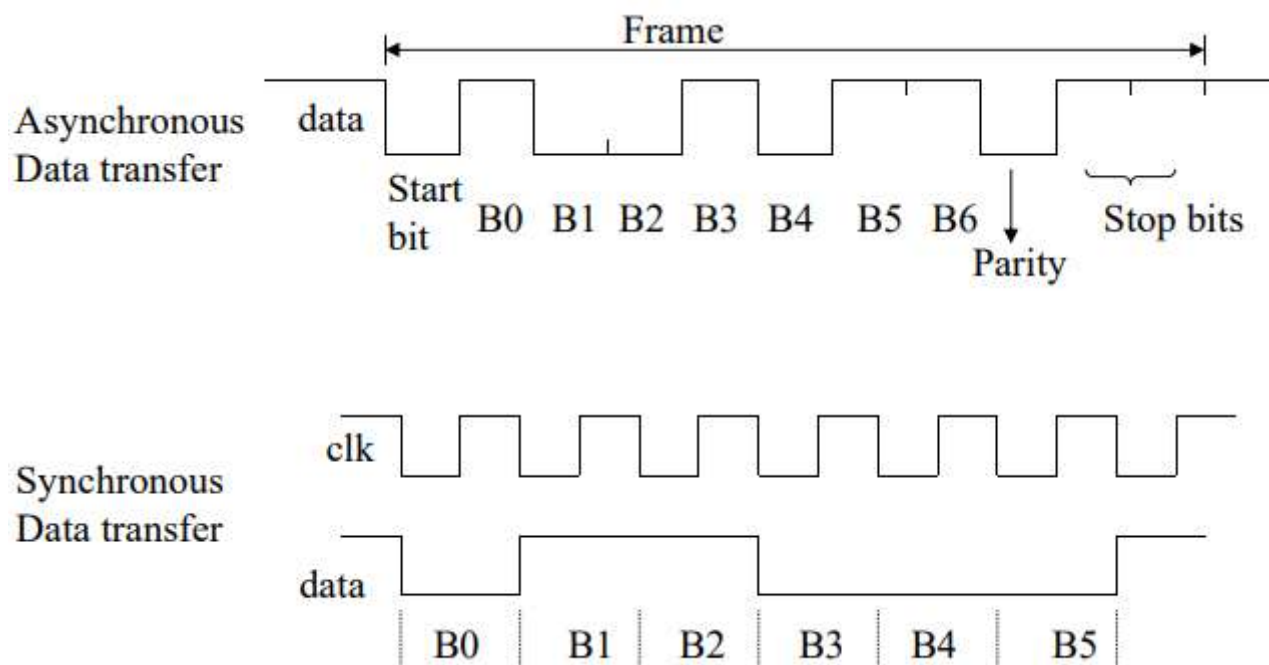
 
# 常用串行通信协议

- USB(Universal Serial Bus)
- UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
- SPI(Serial Peripheral Interface)
- I2C(Inter Integrated Circuit)
- CAN(Controller Area Network, CAN)





+	1 文档约定
+	2 存储器和总线架构
+	3 嵌入式 Flash 接口
+	4 CRC 计算单元
+	5 电源控制器 (PWR)
+	6 复位和时钟控制 (RCC)
+	7 通用 I/O (GPIO)
+	8 系统配置控制器 (SYSCFG)
+	9 DMA 控制器 (DMA)
+	10 中断和事件
+	11 模数转换器 (ADC)
+	12 数模转换器 (DAC)
+	13 数字摄像头接口 (DCMI)
+	14 高级控制定时器 (TIM1 和 TIM8)
+	15 通用定时器 (TIM2 到 TIM5)
+	16 通用定时器 (TIM9 到 TIM14)
+	17 基本定时器 (TIM6 和 TIM7)
+	18 独立看门狗 (IWDG)
+	19 窗口看门狗 (WWDG)
+	20 加密处理器 (CRYP)
+	21 随机数发生器 (RNG)
+	22 散列处理器 (HASH)
+	23 实时时钟 (RTC)
+	24 控制器区域网络 (bxCAN)
+	25 内部集成电路 (I2C) 接口
+	26 通用同步异步收发器 (USART)
+	27 串行外设接口 (SPI)
+	28 安全数字输入/输出接口 (SDIO)
+	29 以太网 (ETH): 通过 DMA 控制
+	30 全速 USB on-the-go (OTG_FS)
+	31 高速 USB on-the-go (OTG_HS)
+	32 灵活的静态存储控制器 (FSMC)
+	33 调试支持 (DBG)
+	34 设备电子签名
+	版本历史

# 常用串行通信协议对比



接口	复杂度	传输速度	传输距离	通信方式
I <sup>2</sup> C	低 有地址	标准模式: 100kbps 快速模式: 400kbps 高速模式: 3.4Mbps	板级总线	半双工 一对多 主从 同步
UART串口	很低	RS232: 20Kbps RS485: 10Mbps	RS232: 20M RS485: 1KM	全双工 一对一 无主从 异步
SPI	中 无地址	18MB/S	板级总线	全双工 一对多 主从 同步
CAN	高	1MB/S	10KM	半双工 多对多 无主从 异步
USB	高	低速模式: 1.5Mbps 全速模式: 12Mbps 高速模式: 25~480Mbps	5M	USB2.0半双工 USB3.0全双工 一对一 主从 异步

# UART

 
 




# 基于UART采集数据

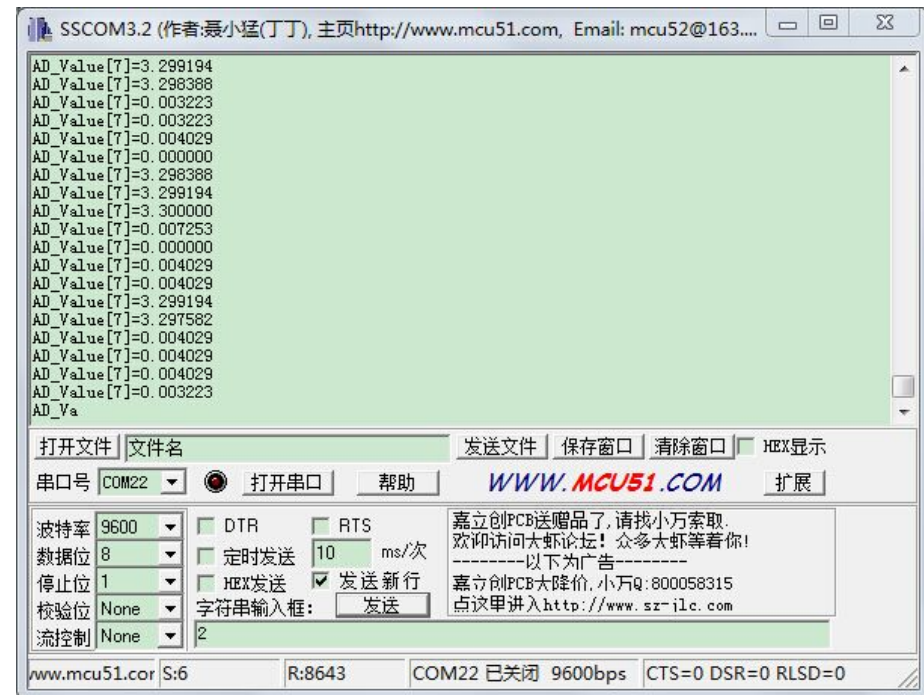 

# UART

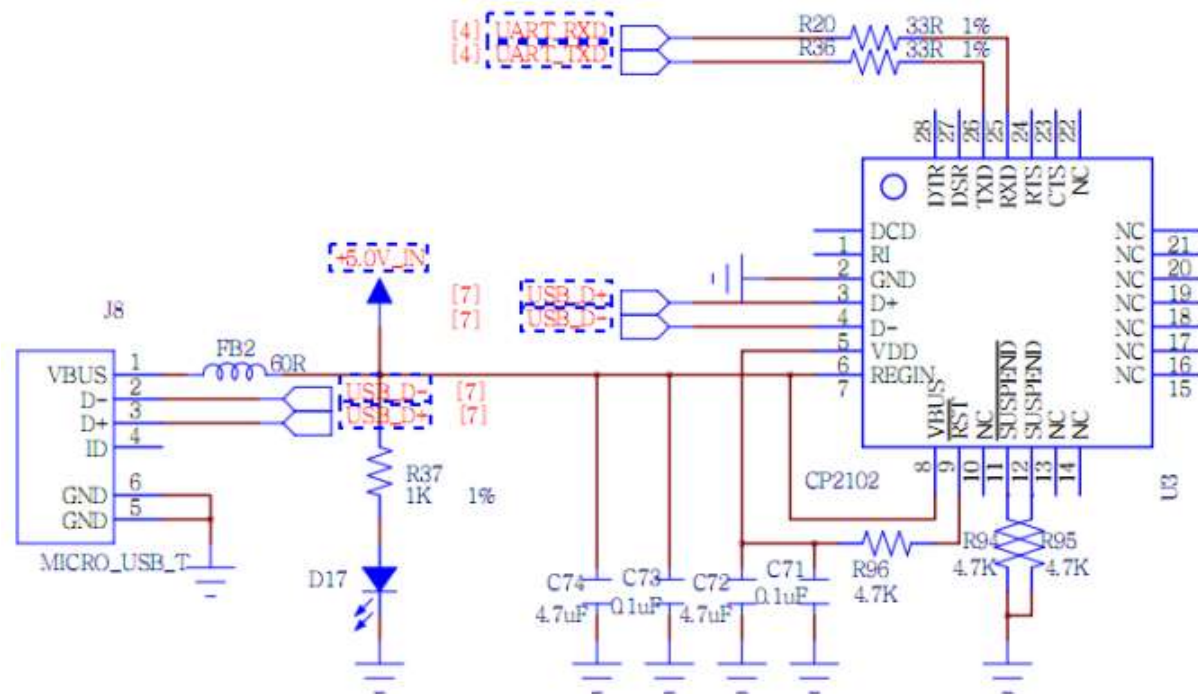 


管脚约束如下:

CP2102 标号	原理图标号	FPGA IO PIN
25	UART_RX	T4 (FPGA 串口发送端)
26	UART_TX	N5 (FPGA 串口接收端)



# UART

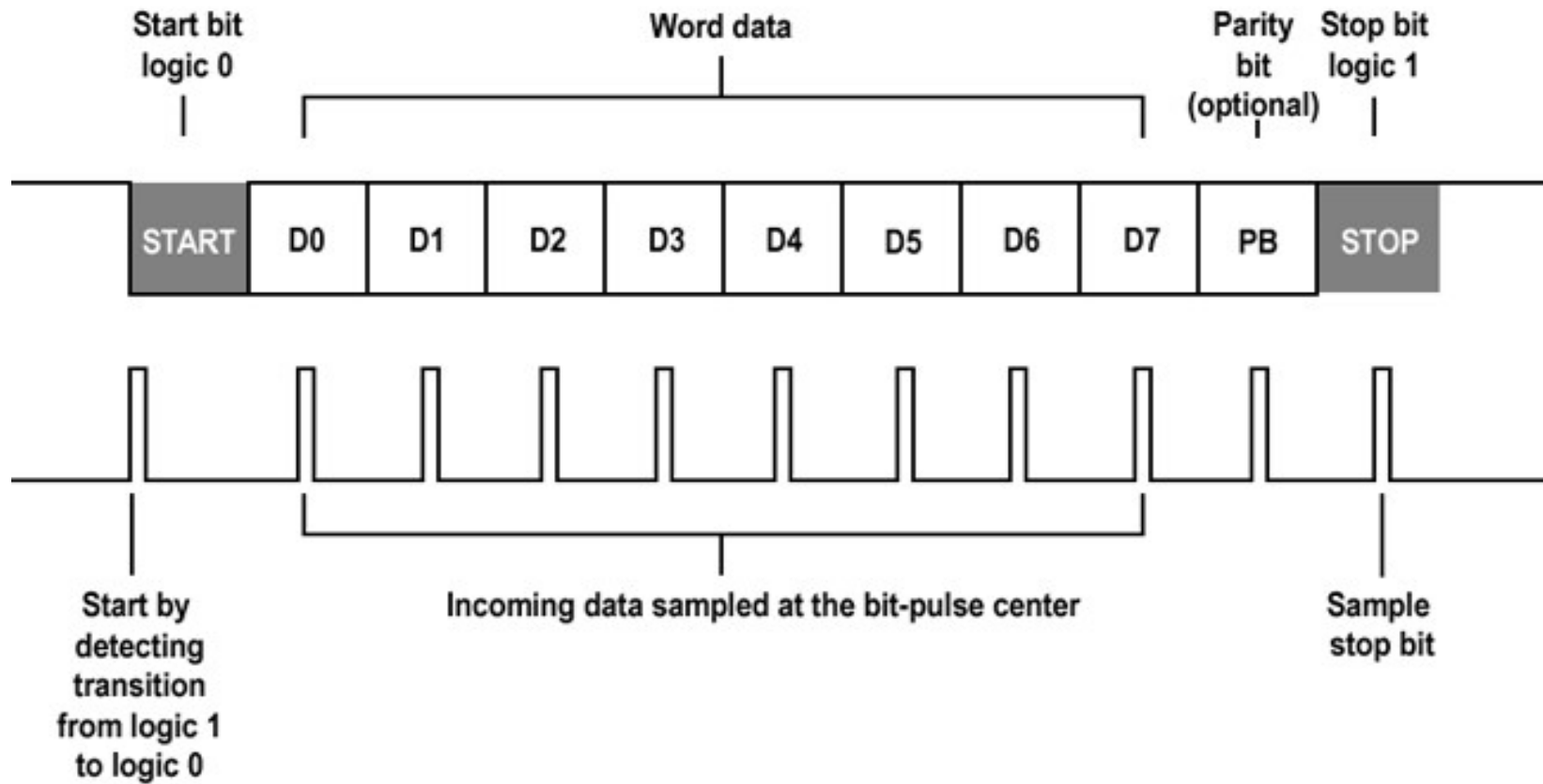


# 串口收发器设计

发送端:



- 串口格式
  - 1位起始位, 8位数据位, 1位校验位
- (奇校验)
- 待发送数据tx\_data为8位
- tx\_data有效信号: tx\_strobe
- 将数据按从低位到高位顺序依次从dout

端口发出

 

# 串口收发器设计

tx\_strobe=0

 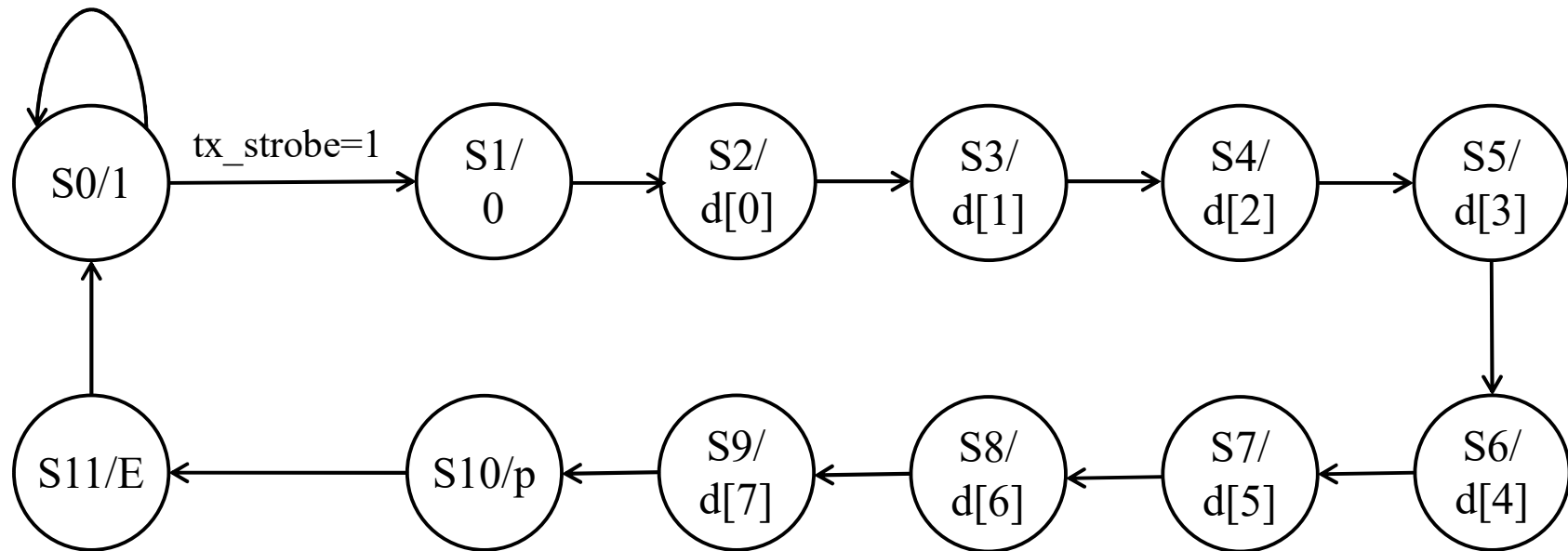

# 串口收发器设计

- ▣ 并行数据锁存

```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn)
        data_in <= 0;
    else if(strobe)
        data_in <= tx_data;
end
```

# 串口收发器设计


## □ 状态机

```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn)
        state_c <= 4'b0000;
    else
        state_c <= state_n;
end
```

```
always @(*) begin
    case (state_c)
        4'b0000: dout=1'b1;
        4'b0001: dout=1'b0;
        4'b0010: dout=data_in[0];
        4'b0011: dout=data_in[1];
        4'b0100: dout=data_in[2];
        4'b0101: dout=data_in[3];
        4'b0110: dout=data_in[4];
        4'b0111: dout=data_in[5];
        4'b1000: dout=data_in[6];
        4'b1001: dout=data_in[7];
        4'b1010: dout=~(^data_in);
        4'b1011: dout=1'b1;
        default: dout=1'b1;
    endcase
end
```

```
always @(*) begin
    case (state_c)
        4'b0000: if(tx_strobe == 1'b1)
                    state_n = 4'b0001;
                else state_n = 4'b0000;
        4'b0001: state_n = 4'b0010;
        4'b0010: state_n = 4'b0011;
        4'b0011: state_n = 4'b0100;
        4'b0100: state_n = 4'b0101;
        4'b0101: state_n = 4'b0110;
        4'b0110: state_n = 4'b0111;
        4'b0111: state_n = 4'b1000;
        4'b1000: state_n = 4'b1001;
        4'b1001: state_n = 4'b1010;
        4'b1010: state_n = 4'b1011;
        default: state_n = 4'b0000;
    endcase
end
```

# 串口收发器设计 非状态机方式

 

# 串口收发器设计 非状态机方式

```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn)
        data_in <= 0;
    else if(tx_strobe)
        data_in <= tx_data;
end

always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if (!resetn)
        tx_flag <= 1'b0;
    else if (tx_strobe)
        tx_flag <= 1'b1;
    else if (cnt == 8)
        tx_flag <= 1'b0;
end
```

# 串口收发器设计 非状态机方式

```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn)
        cnt <= 4'b0000;
    else if (cnt == 8)
        cnt <= 'd0;
    else if (tx_flag)
        cnt <= cnt + 1'b1;
end
```


```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn) dout <= 1'b1;
    else if (tx_flag)
        case (cnt)
            0: dout<=1'b0;
            1: dout<=data_in[0];
            2: dout<=data_in[1];
            3: dout<=data_in[2];
            4: dout<=data_in[3];
            5: dout<=data_in[4];
            6: dout<=data_in[5];
            7: dout<=data_in[6];
            8: dout<=data_in[7];
            default: dout<=1'b1;
        endcase
    else
        dout <= 1'b1;
end
```



# 串口收发器设计
 
## 接收端:

- 串行数据格式
  - 1位起始位，4位数据位，1位校验位
- 解码电路检测到校验位正确后，输出数据及一个时钟周期的数据有效信号
- 如校验错误，则不输出数据及数据有效



# 串口收发器设计

- 状态机


```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn)      state <= 3'b000;
    else
        case (state)
            3'b000: if (!din) state <= 3'b001;
            3'b001: state <= 3'b010;
            3'b010: state <= 3'b011;
            3'b011: state <= 3'b100;
            3'b100: state <= 3'b101;
            default: state <= 3'b000;
        endcase
    end
```

# 串口收发器设计
 
## 数据通路

```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn) dbuf<=4'b0000;
    else
        case(state)
            1: dbuf[0]<=din;
            2: dbuf[1]<=din;
            3: dbuf[2]<=din;
            4: dbuf[3]<=din;
        endcase
end
```

```
always @(posedge clk or negedge resetn) begin
    if(!resetn) begin
        strobe <= 1'b0;
        dout <= 'd0;
    end
    else
        if (state==3'b101 && ^dbuf == ~din)begin
            strobe <= 1'b1;
            dout <= dbuf;
        end
        else begin
            strobe <= 1'b0;
            dout <= 4'b0;
        end
    end
end
```



# UART

